

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram pada Konsep Penguat Operasional Aplifier (Op-Amp) berada pada kategori Sedang. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Indeks Prestasi Kelompok (IPK) sebesar 74.38 yang tergolong ke dalam kategori kemampuan Sedang.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil mpenelitian yang telah dilakukan maka beberapa saran yang di ajukan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Bagi dosen agar lebih memperhatikan kemampuan mahasiswa memahami konsep Penguat Operasional Amplifier (Op-Amp).
2. Bagi mahasiswa agar tidak mengabaikan pentingnya memahami konsep Penguat Operasional Ampilifier (Op-Amp).
3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang analisis memahami konsep Penguat Operasional Ampilifier (Op-Amp) menggunakan metode-metode analisis yang lain.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Sarini dan Taufik Edy Sutanto.2015. *Statistik Tanpa Stres*. Jakarta: Transmedia pustaka
- Ali, Muhammadi. 2013. *Pendidikan Kependidikan Prosedur & Strategi*. Bandung: CV. Angkasa
- Arsyad, Azhar. 2014. *Media Pembelajaran Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Azwar, Saifuddin. 2015. *Tes Prestasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain. 2006. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Dimyati dan Mudjiono. 2009. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta
- Emzir. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ginting, Abdorrakhman. 2014. *Esenzi Praktis Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Humaniora
- Hamalik, Oemar. 2001. *Proses Belajar Mengajari*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Kustandi, Cecep dan Bambang Sutjipto. 2011. *Media Pembelajaran Manual dan Digital Edisi Kedua*. Ghalia Indonesia: Jakarta
- Riduwan. 2014. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Siswanto. 2017. *Penilaian dan Pengukuran Sikap dan Hasil Belajar Peserta Didik*. Klaten: Bossscript

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung:  
Alfabeta

\_\_\_\_\_. 2016. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuntitatif, Kualitatif  
dan R & D. Bandung: Alfabeta

Sutrisno. 1987. 2 Elektronika Teori dan Penerapannya. Bandung : ITB

S, Wasito. 1995. Vademekum Elektronika Edisi Kedua. Jakarta : PT. Gramedia

Syahrir, Suryadi Rahadi dan Prayogi Saiful. 2013. Statistik Pendidikan.  
Yogyakarta: Samudra Biru

Uno, Hamzah B. 2014. *Teori Motivasi & Pengukurannya*. Jakarta: PT. Bumi  
Aksara

# **LAMPIRAN - LAMPIRAN**



**Lampiran 1**

**SOAL UJI COBA INSTRUMEN**

**ANALISIS PEMAHAMN KONSEP MAHASISWA PADA  
MATERI PENGUAT OPERASIONAL (OP-AMP) DI  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA  
TAHUN 2019**

---


---

**BENTUK SOAL TES**


**Petunjuk :**

1. Perhatikan soal
2. Jawablah soal sesuai dengan perintah masing-masing soal
3. Jangan lupa setiap soal yang dijawab harus sesuai dengan aturan matematika, dimana ada **diketahui, ditanya dan jawaban.**
4. Indikator penilaian :
  - a. Menjawab dengan benar dan langkah kerja benar (**skor 4**)
  - b. Menjawab benar namun tidak ada urutan langkah kerja seperti pada nomor 3 (**skor 3**)
  - c. Langkah kerja secara matematika benar namun jawaban salah (**skor 2**)
  - d. Menjawab salah atau tidak menjawab (**skor 1**)

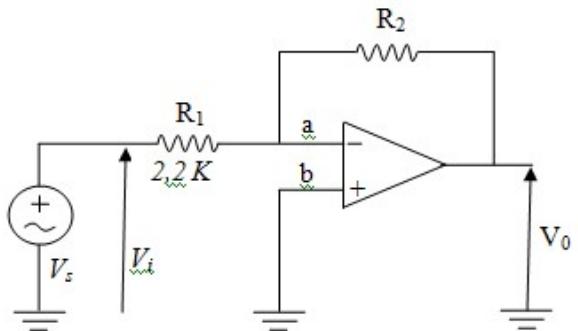
1. Gambarkanlah gelombang masukan dari penguat operasional membalik dan non membalik!
2. Dari gambar rangkaian op-amp berikut, tentukan nilai  $R_2$  yang diperlukan agar penguat tegangan loop tertutup ( $A_{vl}$ ) sebesar -100.?



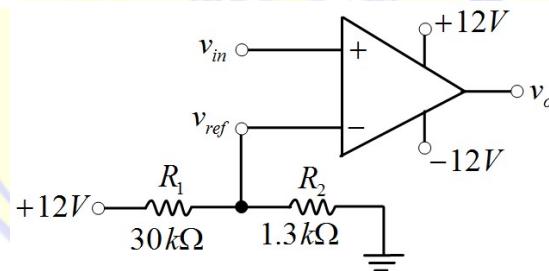
3. Diketahui rangkain Op-amp seperti gambar di bawah ini, jika tegangan sumber yang dikeluarkan +12 V, sedangkan  $V_{in} = 600 \text{ mV}$  dan  $V_{in} > V_{ref}$ . Berapakan nilai  $V_{ref}$ ?



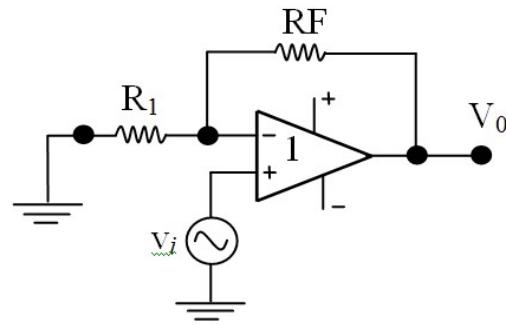
4. Diketahui rangkain Op-amp sebagai gambar di bawah ini, jika tegangan catunya  $+15V$  dan  $-15V$ , sedang  $RF = 470 \text{ K}\Omega$ ,  $R1 = 4,3 \text{ K}$  dan  $Vin = 8 \text{ mV}$ . Berapa Ouput Op-amp ( $V_o$ )?



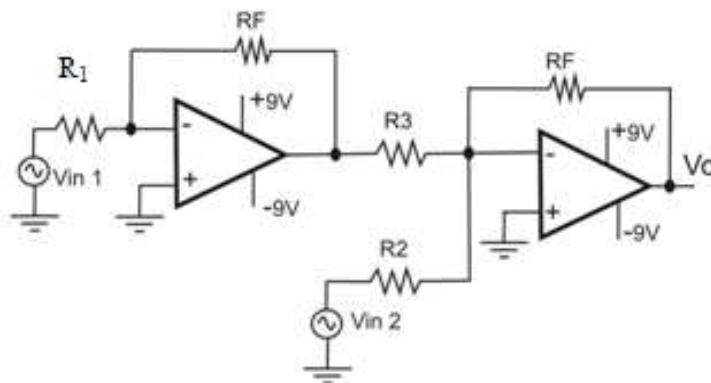
5. Diketahui rangkain Op-amp sebagai gambar di bawah ini, jika  $RF = 1 \text{ M}\Omega$ ,  $R1 = 100 \text{ K}\Omega$ ,  $R2 = 50 \text{ K}\Omega$ ,  $R3 = 500 \text{ K}\Omega$  dan  $Vin1 = 800 \text{ mV}$ ,  $Vin2 = 500 \text{ mV}$ . Berapa kakulasi ouput Op-amp ( $V_o$ )?



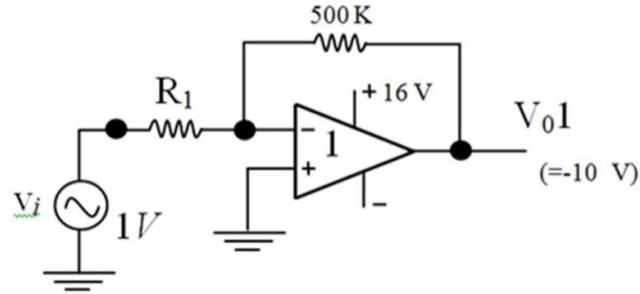
6. Diketahui rangkaian Op-amp sebagai gambar di bawah ini. Berapa nilai  $R_1$ ?



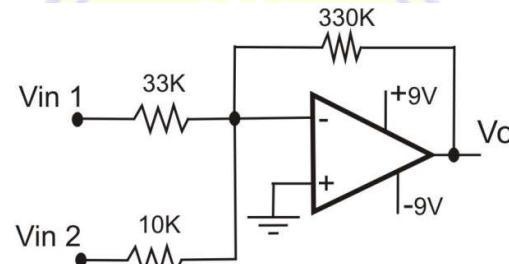
7. Diketahui rangkaian Op-amp sebagai gambar di bawah ini, jika  $V_1 = 50 \text{ mV}$  dan  $V_2 = 10 \text{ mV}$ . Berapa nilai  $V_o$ ?



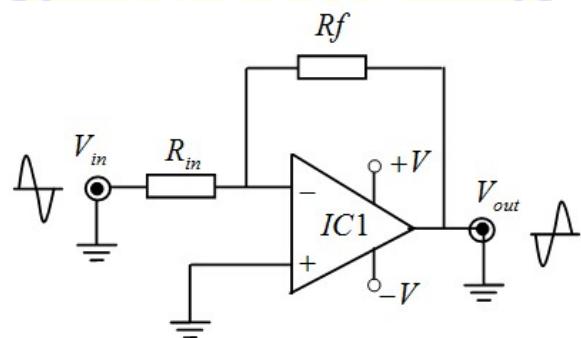
8. Sebuah rangkaian Op-amp pembalik seperti gambar di bawah memeliki nilai-nilai yaitu  $R_f = 330 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{in} = 1 \text{ k}\Omega$ , dan  $V_{in} = 17 \text{ mV}$ . Hitung berapa perolehan tegangan ( $A_v$ ) dan tegangan output ( $V_{out}$ ) pada rangkaian tersebut?



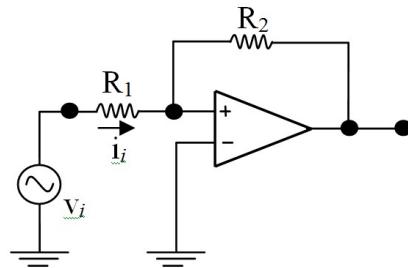9. Jelaskan maksud dari  $i_2 \cong 0$ , sehingga  $i_1 \cong i_3$  pada penguat membalik berikut!



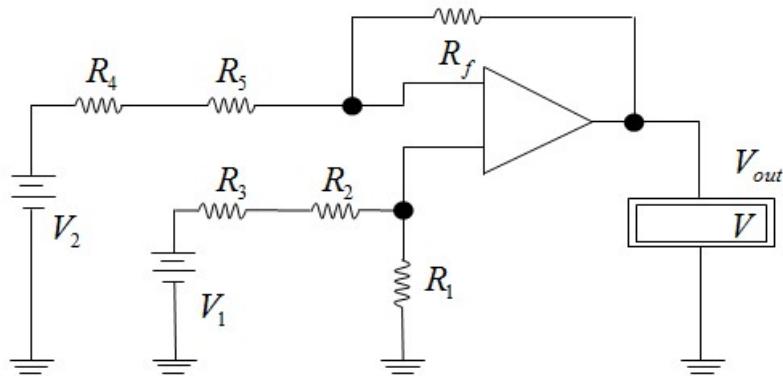10. Carilah rumus  $V_{out}$  untuk rangkaian berikut.



MATARAM

**Lampiran 2**

**KISI-ISI JAWABAN SOAL UJI COBA**

**ANALISIS PEMAHAMN KONSEP MAHASISWA PADA  
MATERI PENGUAT OPERASIONAL (OP-AMP) DI  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA  
TAHUN 2019**

---

---

**BENTUK SOAL TES**


**Petunjuk :**

1. Perhatikan soal dengan seksama
2. Jawablah soal sesuai dengan perintah masing-masing soal
3. Jangan lupa setiap soal yang dijawab harus sesuai dengan aturan matematika, dimana ada **diketahui**, **ditanya** dan **jawaban**.
4. Indicator penilaian:
  - a. Menjawab dengan benar dan langkah kerja benar (**skor 4**)
  - b. Menjawab benar namun tidak ada urutan langkah kerja seperti pada nomor 3 (**skor 3**)
  - c. Langkah kerja secara matematika benar namun jawaban salah (**skor 2**)
  - d. Menjawab salah atau tidak menjawab (**skor 1**)


1. Gambarkanlah gelombang masukan dari penguat operasional membalik dan non membalik!

Penyelesaian:

- a. Membalik (Inverting)

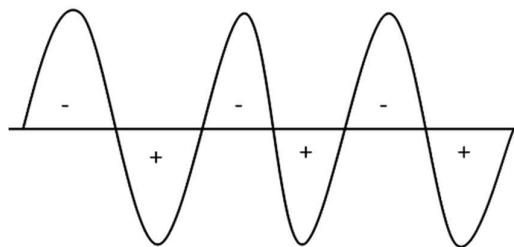

- b. Tak membalik (Non Inverting)

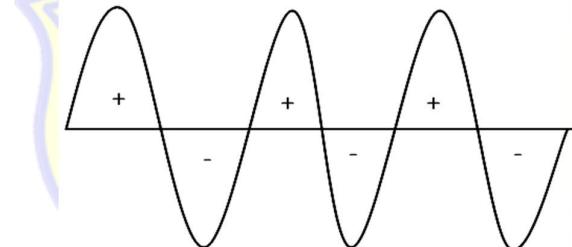

2. Dari rangkaian op-amp seperti pada gambar berikut, tentukan nilai  $R_2$  yang diperlukan agar penguat tegangan loop tertutup ( $A_{Vlt}$ ) sebesar -100 ?

Jawaban.

Diketahui :

$$R_1 = 2,2K$$

$$A_{Vlt} = -100$$

Ditanya:  $R_2 = \dots$ ?

Penyelesaian :


$$A_{Vlt} = \frac{R_2}{R_1}$$

$$R_2 = A_{Vlt} \cdot R_1$$

$$R_2 = -100 \cdot 2,2K$$

$$R_2 = 100 \cdot 2,2K$$

$$R_2 = 220K$$

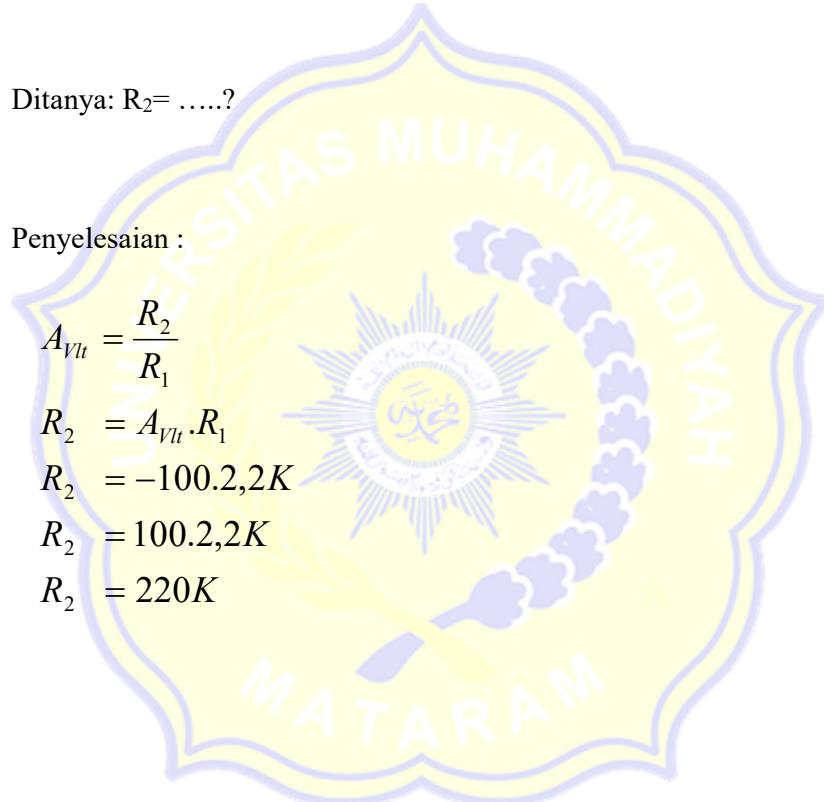

3. Diketahui rangkain Op-amp seperti gambar di bawah ini, jika tegangan sumber yang dikeluarkan  $+12$  V, sedangkan  $V_{in} = 600$  mV dan  $V_{in} > V_{ref}$ . Berapakan nilai  $V_{ref}$ ?

Jawaban :

Diketahui :  $V_{in} = 600$  mV

$$R_1 = 30 \text{ k}$$

$$R_2 = 1.3 \text{ k}$$

Ditanya :  $V_{ref} = \dots \dots ?$

Penyelesaian:

$$V_{ref} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} x (+12V)$$

$$V_{ref} = \frac{1.3 K\Omega}{30 K\Omega + 1.3 K\Omega} x (+12V)$$

$$V_{ref} = \frac{1.3 K\Omega}{31.3 K\Omega} x (+12V)$$

$$V_{ref} = 0.498V$$

4. Diketahui rangkain Op-amp sebagai gambar di bawah ini, jika tegangan catunya +15V dan -15V, sedang  $R_F = 470 \text{ K}\Omega$ ,  $R_1 = 4,3\text{K}$  dan  $V_{in} = 8 \text{ mV}$ . Berapa output Op-amp ( $V_o$ ) ?

Jawaban :

$$\text{Diketahui : } R_f = 470 \text{ K}\Omega$$

$$R_1 = 4,3\text{K}$$

$$V_{in} = 8 \text{ mV}$$

Ditanya :  $V_o = \dots\dots?$

Penyelesaian :

$$\begin{aligned} A &= \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \\ &= \left(1 + \frac{470\text{K}\Omega}{4,3\text{K}\Omega}\right) \\ &= 110,3 \text{ K}\Omega \\ &= 1,103 \times 10^3 \Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jadi } V_o &= A \cdot V \\ &= (1,103 \times 10^3)(8) \\ &= 8,824 \text{ Volt} \end{aligned}$$

5. Diketahui rangkain Op-amp sebagai gambar di bawah ini, jika  $R_F = 1 M\Omega$ ,  $R_1 = 100 K\Omega$ ,  $R_2 = 50 K\Omega$ ,  $R_3 = 500 K\Omega$  dan  $V_{in1} = 800 mV$ ,  $V_{in2} = 500 mV$ . Berapa kalkulasi output Op-amp ( $V_o$ )?

Jawaban :

Diketahui :  $R_F = 1 M\Omega$

$$R_1 = 100 K\Omega$$

$$R_2 = 50 K\Omega$$

$$R_3 = 500 K\Omega$$

$$V_{in1} = 800 mV$$

$$V_{in2} = 500 mV$$

Ditanya :  $V_o = \dots\dots$ ?

Penyelesaian :

$$V_o = - \left[ \frac{R_f}{R_3} \left( - \frac{R_f}{R_1} V_1 \right) + \frac{R_f}{R_2} V_2 \right]$$

$$V_o = - \left( \frac{R_f}{R_2} V_2 - \frac{R_f}{R_3} \frac{R_f}{R_1} V_1 \right)$$

$$V_o = - \left( \frac{1M\Omega}{50K\Omega} 500mV - \frac{1M\Omega}{100K\Omega} \frac{1M\Omega}{100K\Omega} 800mV \right)$$

$$V_o = -(10 - 16)$$

$$V_o = 6 Volt$$

6. Diketahui rangkain Op-amp sebagai gambar di bawah ini. Berapa nilai R<sub>1</sub>?

Jawaban.

Diketahui :

$$R_f = 500 \text{ K}$$

$$V_1 = -10 \text{ V}$$

Ditanya : R<sub>1</sub> = .....?

Penyelesaian :

$$R_1 = -\frac{R_f}{V_1} = \frac{500K\Omega}{-10V} = 50K\Omega$$

Jadi, R<sub>1</sub> = 50KΩ

7. Diketahui rangkain Op-amp sebagai gambar di bawah ini, jika  $V_1 = 50$  mV dan  $V_2 = 10$  mV . Berapa nilai  $V_o$ ?

Jawaban,

Diketahui :

$$R_f = 330$$

$$V_1 = 50 \text{ mV}$$

$$V_2 = 10 \text{ mV}$$

$$R_1 = 33$$

$$R_2 = 10$$

Ditanya :  $V_o = \dots \dots ?$

Penyelesaian :

$$\begin{aligned} V_o &= -\left( \frac{R_f}{R_1} V_1 + \frac{R_f}{R_2} V_2 \right) \\ V_o &= -\left( \frac{330K\Omega}{33K\Omega} 50mV + \frac{330K\Omega}{10K\Omega} 10mV \right) \\ V_o &= -(0.5 V + 0.33 V) \\ V_o &= -0.83 V \end{aligned}$$

Jadi,  $V_o = -0.83 V$

8. Sebuah rangkaian Op-amp pembalik seperti gambar di bawah memeliki nilai-nilai yaitu  $R_f = 330 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{in} = 1 \text{ k}\Omega$ , dan  $V_{in} = 17 \text{ mV}$ . Hitung berapa perolehan tegangan ( $A_v$ ) dan tegangan output ( $V_{out}$ ) pada rangkaian tersebut?

Jawaban.

Diketahui :

$$R_f = 330 \text{ k}\Omega$$

$$R_{in} = 1 \text{ k}\Omega$$

$$V_{in} = 17 \text{ mV}$$

Ditanya :  $A_v = \dots \dots ?$

$V_{out} = \dots \dots ?$

Penyelesaian :

$$\begin{aligned} A_v &= \frac{-R_f}{R_{in}} \\ &= \frac{-330 \text{ k}\Omega}{1 \text{ k}\Omega} \\ &= \frac{-330.000 \Omega}{1.000 \Omega} \\ &= -330 \Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_{out} &= A_v \times V_{in} \\ &= -330 \Omega \times 17 \text{ mV} \\ &= -330 \Omega \times 0,017 \text{ V} \\ &= -5,61 \text{ Volt} \end{aligned}$$

9. Jelaskan maksud dari  $i_2 \cong 0$ , sehingga  $i_1 \cong i_3$  pada penguat membalik!

Jawaban :

Kedua masukan op-amp ada dalam keadaan hubung singkat maya dan bahwa arus isyarat yang masuk ke dalam op-amp amat kecil sehingga dapat diabaikan, merupakan dasar berfikir terhadap cara kerja rangkaian yang mengandung op-amp.

10. Carilah rumus  $V_{out}$  untuk rangkaian berikut.

Penyelesaian :

$$A_1 = \left(1 + \frac{R_f}{R_4 + R_5}\right)$$

$$V_{out \text{ non inverting}} = \left(1 + \frac{R_f}{R_4 + R_5}\right) \left(1 + \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_3}\right) x V_1$$

$$A_2 = -\frac{R_f}{R_4 + R_5}$$

$$V_{out \text{ inverting}} = \left(\frac{R_f}{R_4 + R_5}\right) x V_2$$

$$V_{out\_total} = V_{out \text{ non inverting}} + V_{out \text{ inverting}}$$

$$V_{out\_total} = \left( \left(1 + \frac{R_f}{R_4 + R_5}\right) \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_3}\right) x V_1 \right) + \left( \left(-\frac{R_f}{R_4 + R_5}\right) x V_2 \right)$$

### Lampiran 3

## SOAL INSTRUMEN PENELITIAN

### ANALISIS PEMAHAMN KONSEP MAHASISWA PADA MATERI PENGUAT OPERASIONAL (OP-AMP) DI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2019

---


---

#### BENTUK SOAL TES


##### Petunjuk :

1. Perhatikan soal
2. Jawablah soal sesuai dengan perintah masing-masing soal
3. Jangan lupa setiap soal yang dijawab harus sesuai dengan aturan matematika, dimana ada **diketahui**, **ditanya** dan **jawaban**.
4. Indicator penilaian:
  - a. Menjawab dengan benar dan langkah kerja benar (**skor 4**)
  - b. Menjawab benar namun tidak ada urutan langkah kerja seperti pada nomor 3 (**skor 3**)
  - c. Langkah kerja secara matematika benar namun jawaban salah (**skor 2**)
  - d. Menjawab salah atau tidak menjawab (**skor 1**)

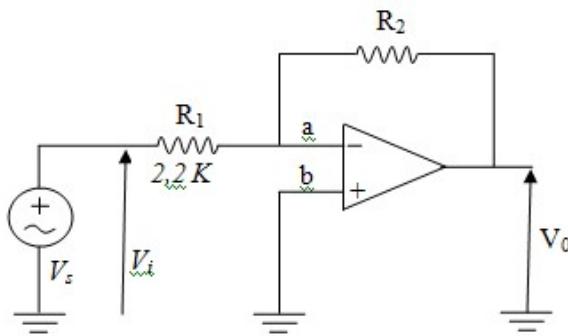
1. Gambarkanlah gelombang masukan dari penguat operasional membalik dan non membalik!
2. Dari gambar rangkaian op-amp berikut, tentukan nilai  $R_2$  yang diperlukan agar penguat tegangan loop tertutup ( $A_{VLT}$ ) sebesar -100.?



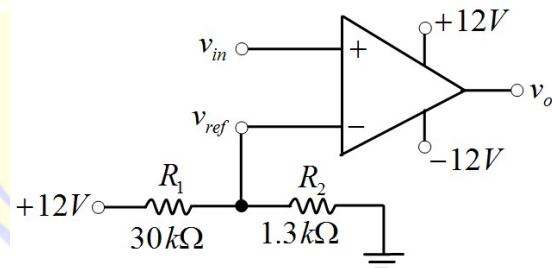
3. Diketahui rangkain Op-amp seperti gambar di bawah ini, jika tegangan sumber yang dikeluarkan +12 V, sedangkan  $V_{in} = 600 \text{ mV}$  dan  $V_{in} > V_{ref}$ . Berapakan nilai  $V_{ref}$ ?



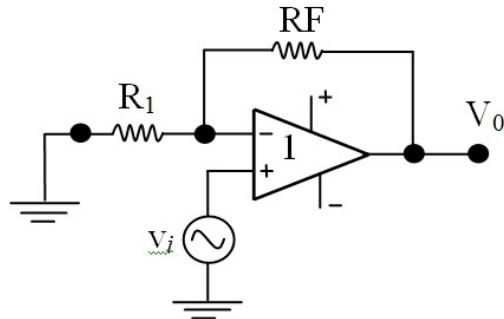
4. Diketahui rangkaian Op-amp sebagai gambar di bawah ini, jika tegangan catunya  $+15V$  dan  $-15V$ , sedang  $RF = 470 \text{ k}\Omega$ ,  $R1 = 4,3 \text{ k}$  dan  $Vin = 8 \text{ mV}$ . Berapa Ouput Op-amp ( $V_o$ )?



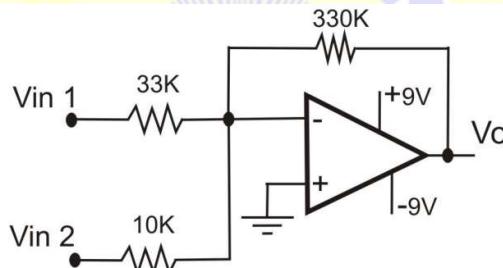5. Diketahui rangkaian Op-amp sebagai gambar di bawah ini, jika  $V1 = 50 \text{ mV}$  dan  $V2 = 10 \text{ mV}$ . Berapa nilai  $V_o$ ?



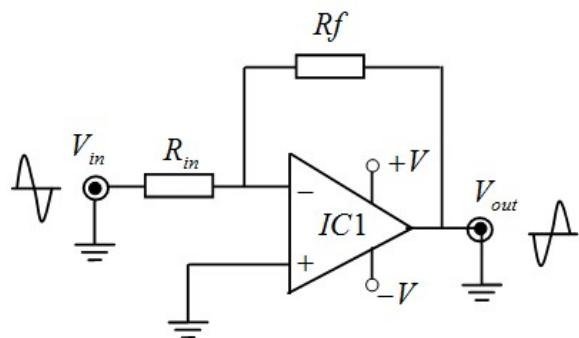6. Sebuah rangkaian Op-amp pembalik seperti gambar di bawah memeliki nilai-nilai yaitu  $Rf = 330 \text{ k}\Omega$ ,  $Rin = 1 \text{ k}\Omega$ , dan  $Vin = 17 \text{ mV}$ . Hitung berapa perolehan tegangan ( $Av$ ) dan tegangan output ( $Vout$ ) pada rangkaian tersebut?



## JAWABAN SOAL INSTRUMEN PENELITIAN

ANALISIS PEMAHAMN KONSEP MAHASISWA PADA  
MATERI PENGUAT OPERASIONAL (OP-AMP) DI  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA  
TAHUN 2019

---

---

### BENTUK SOAL TES


Petunjuk :

5. Perhatikan soal dengan seksama
6. Jawablah soal sesuai dengan perintah masing-masing soal
7. Jangan lupa setiap soal yang dijawab harus sesuai dengan aturan matematika, dimana ada **diketahui**, **ditanya** dan **jawaban**.
8. Indicator penilaian:
  - a. Menjawab dengan benar dan langkah kerja benar (**skor 4**)
  - b. Menjawab benar namun tidak ada urutan langkah kerja seperti pada nomor 3 (**skor 3**)
  - c. Langkah kerja secara matematika benar namun jawaban salah (**skor 2**)
  - d. Menjawab salah atau tidak menjawab (**skor 1**)


1. Gambarkanlah gelombang masukan dari penguat operasional membalik dan non membalik!

Jawaban :

- Membalik (Inverting)

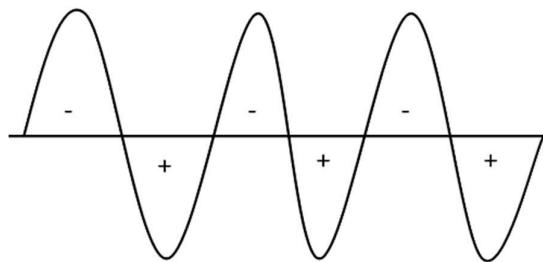

- Tak membalik (Non Inverting)

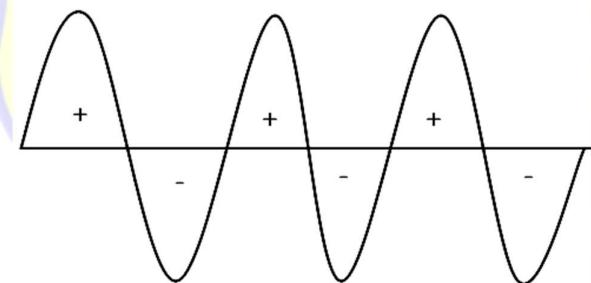

2. Dari rangkaian op-amp seperti pada gambar berikut, tentukan nilai  $R_2$  yang diperlukan agar penguat tegangan loop tertutup ( $A_{Vlt}$ ) sebesar -100 ?

Jawaban.

Diketahui :

$$R_1 = 2,2K$$

$$A_{Vlt} = -100$$

Ditanya:  $R_2 = \dots$ ?

Penyelesaian :


$$A_{Vlt} = \frac{R_2}{R_1}$$

$$R_2 = A_{Vlt} \cdot R_1$$

$$R_2 = -100 \cdot 2,2K$$

$$R_2 = 100 \cdot 2,2K$$

$$R_2 = 220K$$

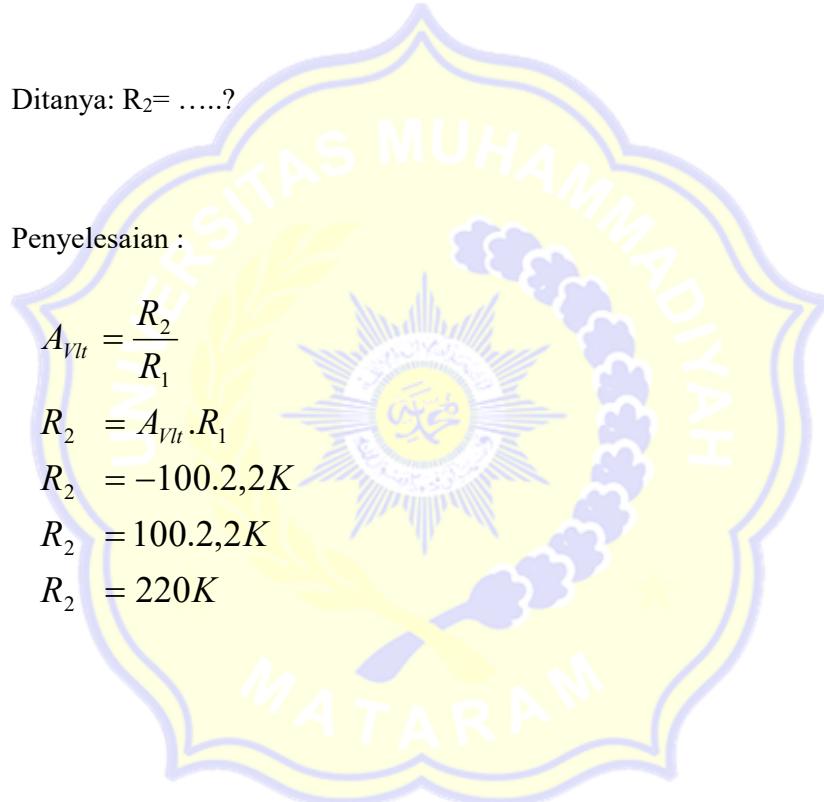

3. Diketahui rangkain Op-amp seperti gambar di bawah ini, jika tegangan sumber yang dikeluarkan +12 V, sedangkan  $V_{in} = 600 \text{ mV}$  dan  $V_{in} > V_{ref}$ . Berapakan nilai  $V_{ref}$ ?

Jawaban :

Diketahui :  $V_{in} = 600 \text{ mV}$

$$R_1 = 30 \text{ k}$$

$$R_2 = 1.3 \text{ k}$$

Ditanya :  $V_{ref} = \dots \dots ?$

Penyelesaian:

$$V_{ref} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} x (+12V)$$

$$V_{ref} = \frac{1.3 K\Omega}{30 K\Omega + 1.3 K\Omega} x (+12V)$$

$$V_{ref} = \frac{1.3 K\Omega}{31.3 K\Omega} x (+12V)$$

$$V_{ref} = 0.498V$$

4. Diketahui rangkain Op-amp sebagai gambar di bawah ini, jika tegangan catunya +15V dan -15V, sedang  $R_F = 470 \text{ K}\Omega$ ,  $R_1 = 4,3\text{K}$  dan  $V_{in} = 8 \text{ mV}$ . Berapa output Op-amp ( $V_o$ ) ?

Jawaban.

$$\text{Diketahui : } R_f = 470 \text{ K}\Omega$$

$$R_1 = 4,3\text{K}$$

$$V_{in} = 8 \text{ mV}$$

Ditanya :  $V_o = \dots\dots?$

Penyelesaian :

$$\begin{aligned} A &= \left( 1 + \frac{R_f}{R_1} \right) \\ &= \left( 1 + \frac{470\text{K}\Omega}{4,3\text{K}\Omega} \right) \\ &= 110,3 \text{K}\Omega \\ &= 1,103 \times 10^3 \Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jadi } V_o &= A \cdot V \\ &= (1,103 \times 10^3)(8) \\ &= 8,824 \text{ Volt} \end{aligned}$$

5. Diketahui rangkain Op-amp sebagai gambar di bawah ini, jika  $V_1 = 50 \text{ mV}$  dan  $V_2 = 10 \text{ mV}$ . Berapa nilai  $V_o$ ?

Jawaban,

Diketahui :

$$R_f = 330$$

$$V_1 = 50 \text{ mV}$$

$$V_2 = 10 \text{ mV}$$

$$R_1 = 33$$

$$R_2 = 10$$

Ditanya :  $V_o = \dots\dots$ ?

Penyelesaian :

$$\begin{aligned} V_o &= -\left( \frac{R_f}{R_1} V_1 + \frac{R_f}{R_2} V_2 \right) \\ V_o &= -\left( \frac{330K\Omega}{33K\Omega} 50mV + \frac{330K\Omega}{10K\Omega} 10mV \right) \\ V_o &= -(0.5 V + 0.33 V) \\ V_o &= -0.83 V \end{aligned}$$

$$\text{Jadi, } V_o = -0.83 V$$

6. Sebuah rangkaian Op-amp pembalik seperti gambar di bawah memeliki nilai-nilai yaitu  $R_f = 330 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{in} = 1 \text{ k}\Omega$ , dan  $V_{in} = 17 \text{ mV}$ . Hitung berapa perolehan tegangan ( $A_v$ ) dan tegangan output ( $V_{out}$ ) pada rangkaian tersebut?

Jawaban :

Diketahui :

$$R_f = 330 \text{ k}\Omega$$

$$R_{in} = 1 \text{ k}\Omega$$

$$V_{in} = 17 \text{ mV}$$

Ditanya :  $A_v = \dots \dots ?$

$V_{out} = \dots \dots ?$

Penyelesaian :

$$\begin{aligned} A_v &= \frac{-R_f}{R_{in}} \\ &= \frac{-330 \text{ k}\Omega}{1 \text{ k}\Omega} \\ &= \frac{-330.000 \Omega}{1.000 \Omega} \\ &= -330 \Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_{out} &= A_v \times V_{in} \\ &= -330 \Omega \times 17 \text{ mV} \\ &= -330 \Omega \times 0,017 \text{ V} \\ &= -5,61 \text{ Volt} \end{aligned}$$

Lampiran 5

**TABEL DATA NILAI REKAPITULASI INSTRMEN UJI COBA**

No	MAHASISWA UJI COBA	NOMOR ITEM SOAL										Total Skor (Y)	$Y^2$
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Nur Fatimah	3	2	3	2	2	3	2	2	3	2	24	576
2	Siti Bay'ynah Habibah	3	2	3	3	3	2	2	2	3	2	25	625
3	Lintang Pratama	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	27	729
4	Abdul Rais Nur	3	2	3	2	3	2	2	3	2	3	25	625
5	Ridha Asri Cahyani	3	3	2	2	3	2	3	2	3	2	25	625
6	Toby Exsandra	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	33	1089
7	Khairunisa	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	32	1024
8	Muhammad Yusril Yusup	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	30	900
9	Agus Alwi	4	3	3	3	4	2	3	3	2	3	30	900
10	Sumarni A. Gere	3	2	2	2	3	2	2	2	3	2	23	529
11	Astiana Alfrida Wati Sibha Bhoka	3	2	3	2	2	3	3	3	2	2	25	625
12	Reni Sapitri	3	2	2	2	3	2	3	2	2	2	23	529
13	Ade Kurnia Ardiansyah	3	2	2	3	2	3	2	2	2	3	24	576
14	Eka febriyanti	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	34	1156
15	Sri Latifa	4	3	3	3	4	3	3	3	2	2	30	900
16	Muh. Arafatir Al Jarwi	4	3	3	3	2	3	2	3	3	2	28	784
<b>Jumlah</b>		<b>55</b>	<b>41</b>	<b>44</b>	<b>42</b>	<b>46</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>438</b>	<b>12192</b>

Lampiran 6

TABEL UJI VALIDITAS SOAL INSTRUMEN UJI COBA

NO SOAL	$\Sigma X$	$\Sigma Y$	$r_{xy}$	KETERANGAN
1	55	436	0,900	Valid
2	41	436	0,803	Valid
3	44	436	0,677	Valid
4	42	436	0,653	Valid
5	46	436	0,474	Tidak Valid
6	42	436	0,482	Tidak Valid
7	43	436	0,660	Valid
8	43	436	0,781	Valid
9	42	436	0,418	Tidak Valid
10	40	436	0,490	Tidak Valid

n = 16, Taraf Signifikan 5 %, r-tabel = 0,498

Keterangan :

Soal valid : 6 Soal

Soal tidak valid : 4 Soal

Lampiran 7

**TABEL PERHITUNGAN VALIDASI SOAL INSTRUMEN**

Instrumen Soal Nomor 1

No Responden	X	Y	XY	X <sup>2</sup>	Y <sup>2</sup>
1	3	24	72	9	576
2	3	25	75	9	625
3	3	27	81	9	729
4	3	25	75	9	625
5	3	25	75	9	625
6	4	33	132	16	1089
7	4	32	128	16	1024
8	4	30	120	16	900
9	4	30	120	16	900
10	3	23	69	9	529
11	3	25	75	9	625
12	3	23	69	9	529
13	3	24	72	9	576
14	4	34	136	16	1156
15	4	30	120	16	900
16	4	28	112	16	784
<b>Jumlah (Σ)</b>	<b>55</b>	<b>438</b>	<b>1531</b>	<b>193</b>	<b>12192</b>
<b>Jumlah (Σ<sup>2</sup>)</b>	<b>3025</b>	<b>191844</b>	<b>2343961</b>	<b>37249</b>	<b>148644864</b>
<b>Reliabelitas</b>	<b>0,900</b>				

## URAIAN PERHITUNGAN VALIDASI SOAL

Instrumen Soal nomor 1

Diketahui :

$$n = 16$$

$$\sum X_i Y_i = 1531$$

$$X_i = 55$$

$$\sum X_i^2 = 193$$

$$\sum Y_i = 438$$

$$\sum Y_i^2 = 12192$$

Ditanya :  $r_{xy} = \dots?$

Penyelesaian :

$$r_{xy} = \frac{n(\sum X_i Y_i) - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{(n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2)(n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2)}}$$

$$r_{xy} = \frac{16(1531) - (55).(438)}{\sqrt{(16.193 - (55)^2).(16 . 12192) - (438)^2}}$$

$$r_{xy} = \frac{24.496 - 24.090}{\sqrt{(3.088 - (3025))(195.072 - 191.844)}}$$

$$r_{xy} = \frac{406}{\sqrt{(63) . 3.228}}$$

$$r_{xy} = \frac{406}{\sqrt{203.364}}$$

$$r_{xy} = \frac{406}{450,958978}$$

$$r_{xy} = 0.90$$

Berdasarkan hasil perhitungan validasi instrumen pada item soal pertama di atas, maka dapat disimpulkan bahwa soal nomor 1 adalah Valid dengan perolehan nilai  $r_{xy} > r_{tabel}$  yaitu sebesar  $0.90 > 0.498$ .

**TABEL PERHITUNGAN VALIDASI SOAL INSTRUMEN**

Instrumen Soal No 2

<b>Nº Responden</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>XY</b>	<b>X<sup>2</sup></b>	<b>Y<sup>2</sup></b>
1	2	24	48	4	576
2	2	25	50	4	625
3	3	27	81	9	729
4	2	25	50	4	625
5	3	25	75	9	625
6	3	33	99	9	1089
7	3	32	96	9	1024
8	3	30	90	9	900
9	3	30	90	9	900
10	2	23	46	4	529
11	2	25	50	4	625
12	2	23	46	4	529
13	2	24	48	4	576
14	3	34	102	9	1156
15	3	30	90	9	900
16	3	28	84	9	784
<b>Jumlah (Σ )</b>	<b>41</b>	<b>438</b>	<b>1145</b>	<b>109</b>	<b>12192</b>
<b>Jumlah (Σ<sup>2</sup>)</b>	<b>1681</b>	<b>191844</b>	<b>1311025</b>	<b>11881</b>	<b>148644864</b>
<b>Reliabelitas</b>	<b>0,803</b>				

## URAIAN PERHITUNGAN VALIDASI SOAL

Instrumen Soal nomor 2

Diketahui :

$$n = 16$$

$$\sum X_i Y_i = 1145$$

$$X_i = 41$$

$$\sum X_i^2 = 109$$

$$\sum Y_i = 438$$

$$\sum Y_i^2 = 12192$$

Ditanya :  $r_{xy} = \dots?$

Penyelesaian :

$$r_{xy} = \frac{n(\sum X_i Y_i) - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{(n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2)(n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2)}}$$

$$r_{xy} = \frac{16(1145) - (41).(438)}{\sqrt{(16.109 - (41)^2).(16 . 12192) - (438)^2}}$$

$$r_{xy} = \frac{18.320 - 17.958}{\sqrt{(1.744 - (1.681))(195.072 - 191.844)}}$$

$$r_{xy} = \frac{362}{\sqrt{63 \times 3.228}}$$

$$r_{xy} = \frac{362}{\sqrt{203.364}}$$

$$r_{xy} = \frac{362}{450,958}$$

$$r_{xy} = 0.802$$

Berdasarkan hasil perhitungan validasi instrumen pada item soal ke-dua di atas, maka dapat disimpulkan bahwa soal nomor 2 adalah Valid dengan perolehan nilai  $r_{xy} > r_{tabel}$  yaitu sebesar  $0.802 > 0.498$ .

### TABEL PERHITUNGAN VALIDASI SOAL INSTRUMEN

Instrumen Soal nomor 3

<b>Nº Responden</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>XY</b>	<b>X<sup>2</sup></b>	<b>Y<sup>2</sup></b>
1	3	24	72	9	576
2	3	25	75	9	625
3	2	27	54	4	729
4	3	25	75	9	625
5	2	25	50	4	625
6	3	33	99	9	1089
7	3	32	96	9	1024
8	3	30	90	9	900
9	3	30	90	9	900
10	2	23	46	4	529
11	3	25	75	9	625
12	2	23	46	4	529
13	2	24	48	4	576
14	4	34	136	16	1156
15	3	30	90	9	900
16	3	28	84	9	784
<b>Jumlah (Σ)</b>	<b>44</b>	<b>438</b>	<b>1226</b>	<b>126</b>	<b>12192</b>
<b>Jumlah (Σ<sup>2</sup>)</b>	<b>1936</b>	<b>191844</b>	<b>1503076</b>	<b>15876</b>	<b>148644864</b>
<b>Reliabelitas</b>	<b>0,677</b>				

## URAIAN PERHITUNGAN VALIDASI SOAL

Instrumen Soal nomor 3

Diketahui :

$$n = 16$$

$$\sum X_i Y_i = 1226$$

$$X_i = 44$$

$$\sum X_i^2 = 126$$

$$\sum Y_i = 438$$

$$\sum Y_i^2 = 12192$$

Ditanya :  $r_{xy} = \dots?$

Penyelesaian :

$$r_{xy} = \frac{n(\sum X_i Y_i) - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{(n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2)(n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2)}}$$

$$r_{xy} = \frac{16(1226) - (44).(438)}{\sqrt{(16.126 - (44)^2).(16.12192) - (438)^2}}$$

$$r_{xy} = \frac{19.616 - 19.272}{\sqrt{(2.016 - (1.936))(195.072 - 191.844)}}$$

$$r_{xy} = \frac{344}{\sqrt{80 \times 3.228}}$$

$$r_{xy} = \frac{344}{\sqrt{258.240}}$$

$$r_{xy} = \frac{344}{508,173}$$

$$r_{xy} = 0.677$$

Berdasarkan hasil perhitungan validasi instrumen pada item soal ke-tiga di atas, maka dapat disimpulkan bahwa soal nomor 3 adalah Valid dengan perolehan nilai  $r_{xy} > r_{tabel}$  yaitu sebesar  $0.677 > 0.498$ .

### TABEL PERHITUNGAN VALIDASI SOAL INSTRUMEN

Instrumen Soal nomor 4

<b>Nº Responden</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>XY</b>	<b>X<sup>2</sup></b>	<b>Y<sup>2</sup></b>
1	2	24	48	4	576
2	3	25	75	9	625
3	3	27	81	9	729
4	2	25	50	4	625
5	2	25	50	4	625
6	4	33	132	16	1089
7	3	32	96	9	1024
8	2	30	60	4	900
9	3	30	90	9	900
10	2	23	46	4	529
11	2	25	50	4	625
12	2	23	46	4	529
13	3	24	72	9	576
14	3	34	102	9	1156
15	3	30	90	9	900
16	3	28	84	9	784
<b>Jumlah (Σ )</b>	<b>42</b>	<b>438</b>	<b>1172</b>	<b>116</b>	<b>12192</b>
<b>Jumlah (Σ<sup>2</sup>)</b>	<b>1764</b>	<b>191844</b>	<b>1373584</b>	<b>13456</b>	<b>148644864</b>
<b>Reliabelitas</b>	<b>0,653</b>				

## URAIAN PERHITUNGAN VALIDASI SOAL

Instrumen Soal nomor 4

Diketahui :

$$n = 16$$

$$\sum X_i Y_i = 1172$$

$$X_i = 42$$

$$\sum X_i^2 = 116$$

$$\sum Y_i = 438$$

$$\sum Y_i^2 = 12192$$

Ditanya :  $r_{xy} = \dots?$

Penyelesaian :

$$r_{xy} = \frac{n(\sum X_i Y_i) - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{(n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2)(n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2)}}$$

$$r_{xy} = \frac{16(1172) - (42).(438)}{\sqrt{(16.116 - (42)^2).(16 . 12192) - (438)^2}}$$

$$r_{xy} = \frac{18.752 - 18.396}{\sqrt{(1.856 - (1.764))(195.072 - 191.844)}}$$

$$r_{xy} = \frac{356}{\sqrt{92 \times 3.228}}$$

$$r_{xy} = \frac{356}{\sqrt{296.976}}$$

$$r_{xy} = \frac{356}{544,955}$$

$$r_{xy} = 0.653$$

Berdasarkan hasil perhitungan validasi instrumen pada item soal ke-empat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa soal nomor 4 adalah Valid dengan perolehan nilai  $r_{xy} > r_{tabel}$  yaitu sebesar  $0.653 > 0.498$ .

**TABEL PERHITUNGAN VALIDASI SOAL INSTRUMEN**

Instrumen Soal nomor 5

<b>Nº Responden</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>XY</b>	<b>X<sup>2</sup></b>	<b>Y<sup>2</sup></b>
1	2	24	48	4	576
2	3	25	75	9	625
3	2	27	54	4	729
4	3	25	75	9	625
5	3	25	75	9	625
6	3	33	99	9	1089
7	4	32	128	16	1024
8	3	30	90	9	900
9	4	30	120	16	900
10	3	23	69	9	529
11	2	25	50	4	625
12	3	23	69	9	529
13	2	24	48	4	576
14	3	34	102	9	1156
15	4	30	120	16	900
16	2	28	56	4	784
<b>Jumlah (Σ )</b>		<b>46</b>	<b>438</b>	<b>1278</b>	<b>140</b>
<b>Jumlah (Σ X<sup>2</sup>)</b>		<b>2116</b>	<b>191844</b>	<b>1633284</b>	<b>19600</b>
<b>Reliabelitas</b>		<b>0,474</b>			

## URAIAN PERHITUNGAN VALIDASI SOAL

Instrumen Soal nomor 5

Diketahui :

$$n = 16$$

$$\sum X_i Y_i = 1278$$

$$X_i = 46$$

$$\sum X_i^2 = 140$$

$$\sum Y_i = 438$$

$$\sum Y_i^2 = 12192$$

Ditanya :  $r_{xy} = \dots?$

Penyelesaian :

$$r_{xy} = \frac{n(\sum X_i Y_i) - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{(n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2)(n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2)}}$$

$$r_{xy} = \frac{16(1278) - (46).(438)}{\sqrt{(16.140 - (46)^2).(16 . 12192) - (438)^2}}$$

$$r_{xy} = \frac{20.448 - 20.148}{\sqrt{(2.240 - (2.116))(195.072 - 191.844)}}$$

$$r_{xy} = \frac{300}{\sqrt{124 \times 3.228}}$$

$$r_{xy} = \frac{300}{\sqrt{400.272}}$$

$$r_{xy} = \frac{300}{632,67}$$

$$r_{xy} = 0.474$$

Berdasarkan hasil perhitungan validasi instrumen pada item soal ke-lima di atas, maka dapat disimpulkan bahwa soal nomor 5 adalah Tidak Valid dengan perolehan nilai  $r_{xy} > r_{tabel}$  yaitu sebesar  $0.474 < 0.498$ .

### TABEL PERHITUNGAN VALIDASI SOAL INSTRUMEN

Instrumen Soal nomor 6

<b>Nº Responden</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>XY</b>	<b>X<sup>2</sup></b>	<b>Y<sup>2</sup></b>
1	3	24	72	9	576
2	2	25	50	4	625
3	3	27	81	9	729
4	2	25	50	4	625
5	2	25	50	4	625
6	3	33	99	9	1089
7	3	32	96	9	1024
8	3	30	90	9	900
9	2	30	60	4	900
10	2	23	46	4	529
11	3	25	75	9	625
12	2	23	46	4	529
13	3	24	72	9	576
14	3	34	102	9	1156
15	3	30	90	9	900
16	3	28	84	9	784
<b>Jumlah (Σ)</b>	<b>42</b>	<b>438</b>	<b>1163</b>	<b>114</b>	<b>12192</b>
<b>Jumlah (Σ<sup>2</sup>)</b>		<b>1764</b>	<b>191844</b>	<b>1352569</b>	<b>12996</b>
<b>Reliabelitas</b>				<b>0,482</b>	

## URAIAN PERHITUNGAN VALIDASI SOAL

Instrumen Soal nomor 6

Diketahui :

$$n = 16$$

$$\sum X_i Y_i = 1163$$

$$X_i = 42$$

$$\sum X_i^2 = 114$$

$$\sum Y_i = 438$$

$$\sum Y_i^2 = 12192$$

Ditanya :  $r_{xy} = \dots?$

Penyelesaian :

$$r_{xy} = \frac{n(\sum X_i Y_i) - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{(n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2)(n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2)}}$$

$$r_{xy} = \frac{16(1163) - (42).(438)}{\sqrt{(16.114 - (42)^2).(16 . 12192) - (438)^2}}$$

$$r_{xy} = \frac{18.608 - 18.396}{\sqrt{(1.824 - (1.764))(195.072 - 191.844)}}$$

$$r_{xy} = \frac{212}{\sqrt{60 \times 3.228}}$$

$$r_{xy} = \frac{212}{\sqrt{193.680}}$$

$$r_{xy} = \frac{212}{440,09}$$

$$r_{xy} = 0.482$$

Berdasarkan hasil perhitungan validasi instrumen pada item soal ke-enam di atas, maka dapat disimpulkan bahwa soal nomor 6 adalah Tidak Valid dengan perolehan nilai  $r_{xy} > r_{tabel}$  yaitu sebesar  $0.482 < 0.498$ .

### TABEL PERHITUNGAN VALIDASI SOAL INSTRUMEN

Instrumen Soal nomor 7

<b>Nº Responden</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>XY</b>	<b>X<sup>2</sup></b>	<b>Y<sup>2</sup></b>
1	2	24	48	4	576
2	2	25	50	4	625
3	3	27	81	9	729
4	2	25	50	4	625
5	3	25	75	9	625
6	3	33	99	9	1089
7	3	32	96	9	1024
8	3	30	90	9	900
9	3	30	90	9	900
10	2	23	46	4	529
11	3	25	75	9	625
12	3	23	69	9	529
13	2	24	48	4	576
14	4	34	136	16	1156
15	3	30	90	9	900
16	2	28	56	4	784
<b>Jumlah (Σ )</b>	<b>43</b>	<b>438</b>	<b>1199</b>	<b>121</b>	<b>12192</b>
<b>Jumlah (Σ<sup>2</sup>)</b>	<b>1849</b>	<b>191844</b>	<b>1437601</b>	<b>14641</b>	<b>148644864</b>
<b>Reliabelitas</b>	<b>0,660</b>				

## URAIAN PERHITUNGAN VALIDASI SOAL

Instrumen Soal nomor 7

Diketahui :

$$n = 16$$

$$\sum X_i Y_i = 1199$$

$$X_i = 43$$

$$\sum X_i^2 = 121$$

$$\sum Y_i = 438$$

$$\sum Y_i^2 = 12192$$

Ditanya :  $r_{xy} = \dots?$

Penyelesaian :

$$r_{xy} = \frac{n(\sum X_i Y_i) - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{(n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2)(n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2)}}$$

$$r_{xy} = \frac{16(1199) - (43).(438)}{\sqrt{(16 \cdot 121 - (43)^2) \cdot (16 \cdot 12192) - (438)^2}}$$

$$r_{xy} = \frac{19.184 - 18.834}{\sqrt{(1.936 - (1.849)) (195.072 - 191.844)}}$$

$$r_{xy} = \frac{350}{\sqrt{87 \times 3.228}}$$

$$r_{xy} = \frac{350}{\sqrt{280,836}}$$

$$r_{xy} = \frac{350}{529,93}$$

$$r_{xy} = 0.660$$

Berdasarkan hasil perhitungan validasi instrumen pada item soal ke-tujuh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa soal nomor 7 adalah Valid dengan perolehan nilai  $r_{xy} > r_{tabel}$  yaitu sebesar  $0.660 < 0.498$ .

### TABEL PERHITUNGAN VALIDASI SOAL INSTRUMEN

Instrumen Soal nomor 8

<b>Nº Responden</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>XY</b>	<b>X<sup>2</sup></b>	<b>Y<sup>2</sup></b>
1	2	24	48	4	576
2	2	25	50	4	625
3	3	27	81	9	729
4	3	25	75	9	625
5	2	25	50	4	625
6	4	33	132	16	1089
7	3	32	96	9	1024
8	3	30	90	9	900
9	3	30	90	9	900
10	2	23	46	4	529
11	3	25	75	9	625
12	2	23	46	4	529
13	2	24	48	4	576
14	3	34	102	9	1156
15	3	30	90	9	900
16	3	28	84	9	784
<b>Jumlah (Σ )</b>	<b>43</b>	<b>438</b>	<b>1203</b>	<b>121</b>	<b>12192</b>
<b>Jumlah (Σ<sup>2</sup>)</b>	<b>1849</b>	<b>191844</b>	<b>1447209</b>	<b>14641</b>	<b>148644864</b>
<b>Reliabelitas</b>	<b>0,781</b>				

## URAIAN PERHITUNGAN VALIDASI SOAL

Instrumen Soal nomor 8

Diketahui :

$$n = 16$$

$$\sum X_i Y_i = 1203$$

$$X_i = 43$$

$$\sum X_i^2 = 121$$

$$\sum Y_i = 438$$

$$\sum Y_i^2 = 12192$$

Ditanya :  $r_{xy} = \dots?$

Penyelesaian :

$$r_{xy} = \frac{n(\sum X_i Y_i) - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{(n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2)(n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2)}}$$

$$r_{xy} = \frac{16(1203) - (43)(438)}{\sqrt{(16 \cdot 121 - (43)^2)(16 \cdot 12192 - (438)^2)}}$$

$$r_{xy} = \frac{19.248 - 18.834}{\sqrt{(1.936 - (1.849))(195.072 - 191.844)}}$$

$$r_{xy} = \frac{414}{\sqrt{87 \times 3.228}}$$

$$r_{xy} = \frac{414}{\sqrt{280.836}}$$

$$r_{xy} = \frac{414}{529,939}$$

$$r_{xy} = 0.781$$

Berdasarkan hasil perhitungan validasi instrumen pada item soal ke-delapan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa soal nomor 8 adalah Valid dengan perolehan nilai  $r_{xy} > r_{tabel}$  yaitu sebesar  $0.781 > 0.498$ .

### TABEL PERHITUNGAN VALIDASI SOAL INSTRUMEN

Instrumen Soal nomor 9

<b>Nº Responden</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>XY</b>	<b>X<sup>2</sup></b>	<b>Y<sup>2</sup></b>
1	3	24	72	9	576
2	3	25	75	9	625
3	2	27	54	4	729
4	2	25	50	4	625
5	3	25	75	9	625
6	3	33	99	9	1089
7	3	32	96	9	1024
8	3	30	90	9	900
9	2	30	60	4	900
10	3	23	69	9	529
11	2	25	50	4	625
12	2	23	46	4	529
13	2	24	48	4	576
14	4	34	136	16	1156
15	2	30	60	4	900
16	3	28	84	9	784
<b>Jumlah (Σ)</b>	<b>42</b>	<b>438</b>	<b>1164</b>	<b>116</b>	<b>12192</b>
<b>Jumlah (Σ<sup>2</sup>)</b>	<b>1764</b>	<b>191844</b>	<b>1354896</b>	<b>13456</b>	<b>148644864</b>
<b>Reliabelitas</b>	<b>0,418</b>				

## URAIAN PERHITUNGAN VALIDASI SOAL

Instrumen Soal nomor 9

Diketahui :

$$n = 16$$

$$\sum X_i Y_i = 1164$$

$$X_i = 42$$

$$\sum X_i^2 = 116$$

$$\sum Y_i = 438$$

$$\sum Y_i^2 = 12192$$

Ditanya :  $r_{xy} = \dots?$

Penyelesaian :

$$r_{xy} = \frac{n(\sum X_i Y_i) - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{(n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2)(n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2)}}$$

$$r_{xy} = \frac{16(1164) - (42).(438)}{\sqrt{(16 \cdot 116 - (42)^2)(16 \cdot 12192) - (438)^2}}$$

$$r_{xy} = \frac{18.624 - 18.396}{\sqrt{(1.856 - (1.764))(195.072 - 191.844)}}$$

$$r_{xy} = \frac{228}{\sqrt{92 \times 3.228}}$$

$$r_{xy} = \frac{228}{\sqrt{296.976}}$$

$$r_{xy} = \frac{228}{544,955}$$

$$r_{xy} = 0.418$$

Berdasarkan hasil perhitungan validasi instrumen pada item soal ke sembilan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa soal nomor 9 adalah Tidak Valid dengan perolehan nilai  $r_{xy} > r_{tabel}$  yaitu sebesar  $0.418 < 0.498$ .

### TABEL PERHITUNGAN VALIDASI SOAL INSTRUMEN

Instrumen Soal nomor 10

<b>Nº Responden</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>XY</b>	<b>X<sup>2</sup></b>	<b>Y<sup>2</sup></b>
1	2	24	48	4	576
2	2	25	50	4	625
3	3	27	81	9	729
4	3	25	75	9	625
5	2	25	50	4	625
6	3	33	99	9	1089
7	3	32	96	9	1024
8	3	30	90	9	900
9	3	30	90	9	900
10	2	23	46	4	529
11	2	25	50	4	625
12	2	23	46	4	529
13	3	24	72	9	576
14	3	34	102	9	1156
15	2	30	60	4	900
16	2	28	56	4	784
<b>Jumlah (Σ)</b>	<b>40</b>	<b>438</b>	<b>1111</b>	<b>104</b>	<b>12192</b>
<b>Jumlah (Σ<sup>2</sup>)</b>	<b>1600</b>	<b>191844</b>	<b>1234321</b>	<b>10816</b>	<b>148644864</b>
<b>Reliabelitas</b>	<b>0,491</b>				

## URAIAN PERHITUNGAN VALIDASI SOAL

Instrumen Soal nomor 10

Diketahui :

$$n = 16$$

$$\sum X_i Y_i = 1111$$

$$X_i = 40$$

$$\sum X_i^2 = 104$$

$$\sum Y_i = 438$$

$$\sum Y_i^2 = 12192$$

Ditanya :  $r_{xy} = \dots?$

Penyelesaian :

$$r_{xy} = \frac{n(\sum X_i Y_i) - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{(n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2)(n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2)}}$$

$$r_{xy} = \frac{16(1111) - (40).(438)}{\sqrt{(16 \cdot 104 - (40)^2)(16 \cdot 12192) - (438)^2}}$$

$$r_{xy} = \frac{17.776 - 17.553}{\sqrt{(1.664 - (1.600))(195.072 - 191.844)}}$$

$$r_{xy} = \frac{223}{\sqrt{64 \times 3.228}}$$

$$r_{xy} = \frac{223}{\sqrt{206.592}}$$

$$r_{xy} = \frac{223}{454,523}$$

$$r_{xy} = 0.490$$

Berdasarkan hasil perhitungan validasi instrumen pada item soal ke-sepuluh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa soal nomor 10 adalah Tidak Valid dengan perolehan nilai  $r_{xy} > r_{tabel}$  yaitu sebesar  $0.490 < 0.498$ .

**Lampiran 8**

**TABEL UJI RELIABILITAS UJI COBA INSTRUMEN**

No	MAHASISWA UJI COBA	NOMOR ITEM SOAL										Total Skor (Y)	$\Sigma Y^2$
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Nur Fatimah	3	2	3	2	2	3	2	2	3	2	24	576
2	Siti Bay'ynah Habibah	3	2	3	3	3	2	2	2	3	2	25	625
3	Lintang Pratama	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	27	729
4	Abdul Rais Nur	3	2	3	2	3	2	2	3	2	3	25	625
5	Ridha Asri Cahyani	3	3	2	2	3	2	3	2	3	2	25	625
6	Toby Exsandra	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	33	1089
7	Khairunisa	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	32	1024
8	Muhammad Yusril Yusup	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	30	900
9	Agus Alwi	4	3	3	3	4	2	3	3	2	3	30	900
10	Sumarni A. Gere	3	2	2	2	3	2	2	2	3	2	23	529
11	Astiana Alfrida Wati Sibha Bhoka	3	2	3	2	2	3	3	3	2	2	25	625
12	Reni Sapitri	3	2	2	2	3	2	3	2	2	2	23	529
13	Ade Kurnia Ardiansyah	3	2	2	3	2	3	2	2	2	3	24	576
14	Eka febriyanti	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	34	1156
15	Sri Latifa	4	3	3	3	4	3	3	3	2	2	30	900
16	Muh. Arafatir Al Jarwi	4	3	3	3	2	3	2	3	3	2	28	784


Jumlah ( $\Sigma$ )	55	41	44	42	46	42	43	43	42	40	438	12192
r-hitung											0,83	
r-tabel											0,498	
Keterangan											Reliabel	

Keterangan :

Nilai korelasi "Guttman Split Half coefficient" = 0.825

Nilai  $r_{tabel}$  (untuk  $\alpha = 0,05$  pada  $df = n-2 = 16-2 = 14$ ) = 0.498

Karena nilai  $r_{hitung}$  lebih besar dari  $r_{tabel}$ , ( $0,825 > 0,4973$ ) maka dinyatakan "**Instrumen Reliabel**".

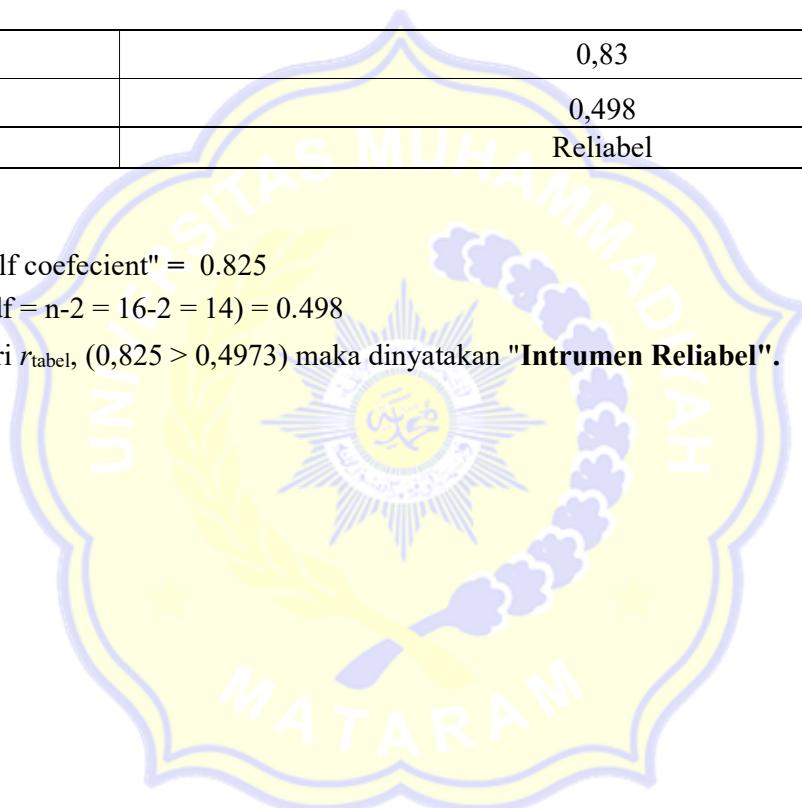

Lampiran 9

**TABEL HASIL UJI RELIABILITAS UJI COBA INSTRUMEN**

No	MAHASISWA UJI COBA	NOMOR ITEM SOAL										Total Skor (Y)	$\Sigma^2$
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Nur Fatimah	3	2	3	2	2	3	2	2	3	2	24	576
2	Siti Bay'ynah Habibah	3	2	3	3	3	2	2	2	3	2	25	625
3	Lintang Pratama	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	27	729
4	Abdul Rais Nur	3	2	3	2	3	2	2	3	2	3	25	625
5	Ridha Asri Cahyani	3	3	2	2	3	2	3	2	3	2	25	625
6	Toby Exsandra	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	33	1089
7	Khairunisa	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	32	1024
8	Muhammad Yusril Yusup	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	30	900
9	Agus Alwi	4	3	3	3	4	2	3	3	2	3	30	900
10	Sumarni A. Gere	3	2	2	2	3	2	2	2	3	2	23	529
11	Astiana Alfrida Wati Sibha Bhoka	3	2	3	2	2	3	3	3	2	2	25	625
12	Reni Sapitri	3	2	2	2	3	2	3	2	2	2	23	529
13	Ade Kurnia Ardiansyah	3	2	2	3	2	3	2	2	2	3	24	576
14	Eka febriyanti	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	34	1156
15	Sri Latifa	4	3	3	3	4	3	3	3	2	2	30	900
16	Muh. Arifatir Al Jarwi	4	3	3	3	2	3	2	3	3	2	28	784
<b>Jumlah</b>		<b>55</b>	<b>41</b>	<b>44</b>	<b>42</b>	<b>46</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>438</b>	<b>12192</b>


<b>Jumlah Kuadrat</b>	193	109	126	116	140	114	121	121	116	104	
<b>Varians Tiap Butir Soal</b>	0,25	0,25	0,31	0,36	0,48	0,23	0,34	0,34	0,36	0,25	3,17
<b>Varians Total</b>						12,61					
<b>Reliabilitas ( <math>r_{11}</math> )</b>						0,83					

Keterangan :

Nilai korelasi = 0.81

Nilai  $r_{tabel}$  (untuk  $\alpha = 0,05$  pada  $df = n-2 = 16-2 = 14$ ) = 0.498

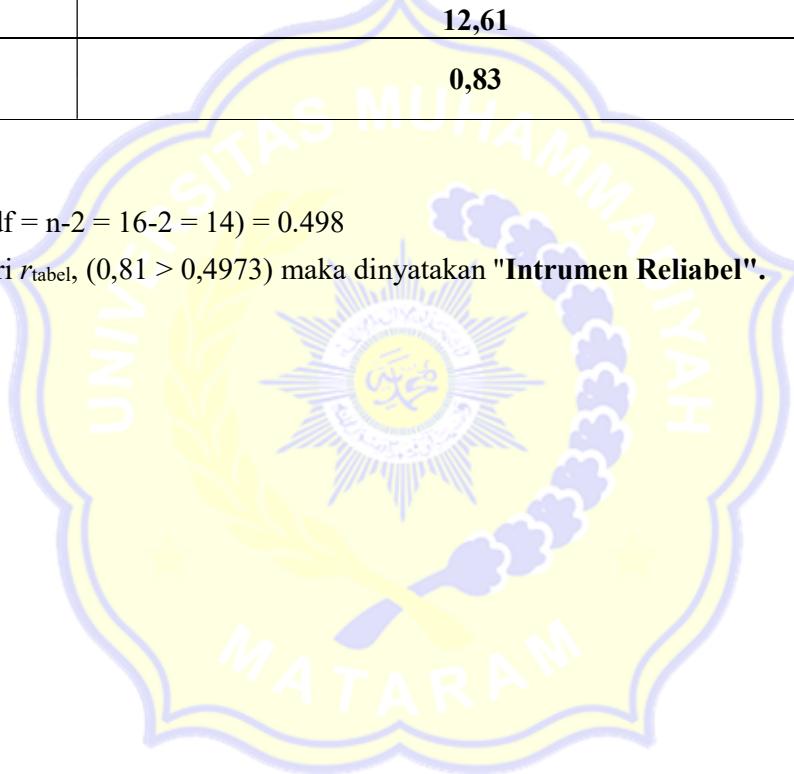Karena nilai  $r_{hitung}$  lebih besar dari  $r_{tabel}$ , ( $0,81 > 0,4973$ ) maka dinyatakan "**Intrumen Reliabel**".



## URAIAN PERHITUNGAN RELIABILITAS SOAL

### ❖ Langkah Kerja Ke-1 :

Menghitung varians skor tiap butir soal dengan rumus sebagai berikut :

- Instrumen Soal nomor 1

$$\begin{aligned}\sigma^2_{(1)} &= \frac{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{N}}{N} \\ &= \frac{193 - \frac{(55)^2}{16}}{16} \\ &= \frac{193 - \frac{(3.025)}{16}}{16} \\ &= \frac{193 - 189,0625}{16} \\ &= \frac{3,93}{16} \\ &= 0,25\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan varians item soal instrumen pada item soal pertama di atas, maka nilai dari perhitungan varians soal 1 adalah 0.25.

➤ Instrumen Soal nomor 2

$$\begin{aligned}\sigma^2_{(2)} &= \frac{\sum X^2 - (\sum X)^2}{N} \\&= \frac{109 - \frac{(41)^2}{16}}{16} \\&= \frac{109 - \frac{(1.681)}{16}}{16} \\&= \frac{109 - 105.06}{16} \\&= \frac{3,93}{16} \\&= 0,25\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan varians item soal instrumen pada item soal ke-dua di atas, maka nilai dari perhitungan varians soal 2 adalah 0.25.

➤ Instrumen Soal nomor 3

$$\begin{aligned}\sigma^2_{(3)} &= \frac{\sum X^2 - (\sum X)^2}{N} \\&= \frac{126 - \frac{(44)^2}{16}}{16} \\&= \frac{126 - \frac{(1.936)}{16}}{16} \\&= \frac{126 - 121}{16} \\&= \frac{5}{16} \\&= 0,31\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan varians item soal instrumen pada item soal ke-tiga di atas, maka nilai dari perhitungan varians soal 3 adalah 0.31.

➤ Instrumen Soal nomor 4

$$\begin{aligned}\sigma^2_{(4)} &= \frac{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{N}}{N} \\&= \frac{116 - \frac{(42)^2}{16}}{16} \\&= \frac{116 - \frac{(1.764)}{16}}{16} \\&= \frac{116 - 110.25}{16} \\&= \frac{5,57}{16} \\&= 0,36\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan varians item soal instrumen pada item soal ke-empat di atas, maka nilai dari perhitungan varians soal 4 adalah 0.36.

➤ Instrumen Soal nomor 5

$$\begin{aligned}\sigma^2_{(5)} &= \frac{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{N}}{N} \\&= \frac{140 - \frac{(46)^2}{16}}{16} \\&= \frac{140 - \frac{(2.116)}{16}}{16} \\&= \frac{140 - 132.25}{16} \\&= \frac{7,75}{16} \\&= 0,48\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan varians item soal instrumen pada item soal ke-lima di atas, maka nilai dari perhitungan varians soal 5 adalah 0.48.

➤ Instrumen Soal nomor 6

$$\begin{aligned}\sigma^2_{(6)} &= \frac{\sum X^2 - (\sum X)^2}{N} \\&= \frac{114 - \frac{(42)^2}{16}}{16} \\&= \frac{114 - \frac{(1.764)}{16}}{16} \\&= \frac{114 - 110.25}{16} \\&= \frac{3,75}{16} \\&= 0,23\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan varians item soal instrumen pada item soal ke-enam di atas, maka nilai dari perhitungan varians soal 6 adalah 0.23.

➤ Instrumen Soal nomor 7

$$\begin{aligned}\sigma^2_{(7)} &= \frac{\sum X^2 - (\sum X)^2}{N} \\&= \frac{121 - \frac{(43)^2}{16}}{16} \\&= \frac{121 - \frac{(1.849)}{16}}{16} \\&= \frac{121 - 115.56}{16} \\&= \frac{5,43}{16} \\&= 0,34\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan varians item soal instrumen pada item soal ke-tujuh di atas, maka nilai dari perhitungan varians soal 7 adalah 0.34.

➤ Instrumen Soal nomor 8

$$\begin{aligned}\sigma^2_{(8)} &= \frac{\sum X^2 - (\sum X)^2}{N} \\&= \frac{121 - \frac{(43)^2}{16}}{16} \\&= \frac{121 - \frac{(1.849)}{16}}{16} \\&= \frac{121 - 115.56}{16} \\&= \frac{5,43}{16} \\&= 0,34\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan varians item soal instrumen pada item soal ke-delapan di atas, maka nilai dari perhitungan varians soal 8 adalah 0.34.

➤ Instrumen Soal nomor 9

$$\begin{aligned}\sigma^2_{(9)} &= \frac{\sum X^2 - (\sum X)^2}{N} \\&= \frac{116 - \frac{(42)^2}{16}}{16} \\&= \frac{116 - \frac{(1.764)}{16}}{16} \\&= \frac{116 - 110.25}{16} \\&= \frac{5,75}{16} \\&= 0,36\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan varians item soal instrumen pada item soal ke-sembilan di atas, maka nilai dari perhitungan varians soal 9 adalah 0.36.

➤ Instrumen Soal nomor 10

$$\begin{aligned}\sigma^2_{(10)} &= \frac{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{N}}{N} \\&= \frac{104 - \frac{(40)^2}{16}}{16} \\&= \frac{104 - \frac{(1.600)}{16}}{16} \\&= \frac{104 - 110}{16} \\&= \frac{4}{16} \\&= 0,25\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan varians item soal instrumen pada item soal ke-sepuluh di atas, maka nilai dari perhitungan varians soal 10 adalah 0.25.

❖ Langkah Kerja Ke - 2

Menjumlahkan semua varians semua butir soal :

$$\begin{aligned}\Sigma \sigma_i^2 &= \sigma^2_{(1)} + \sigma^2_{(2)} + \sigma^2_{(3)} + \sigma^2_{(4)} + \sigma^2_{(5)} + \sigma^2_{(6)} + \sigma^2_{(7)} + \sigma^2_{(8)} \\&\quad + \sigma^2_{(9)} + \sigma^2_{(10)}\end{aligned}$$

$$\Sigma \sigma_i^2 = 0.25 + 0.25 + 0.31 + 0.36 + 0.48 + 0.23 + 0.34 +$$

$$0.34 +$$

$$0.36 + 0.25$$

$$\Sigma \sigma_i^2 = 3.17$$

### ❖ Langkah Kerja Ke - 3

Menghitung varians total :

$$\sigma_t^2 = \frac{\sum X_t^2 - \frac{(\sum X_t)^2}{N}}{N}$$

$$\sigma_t^2 = \frac{12192 - \frac{(438)^2}{16}}{16}$$

$$\sigma_t^2 = \frac{12192 - \frac{191844}{16}}{16}$$

$$\sigma_t^2 = \frac{12192 - 11990.125}{16}$$

$$\sigma_t^2 = \frac{201,75}{16}$$

$$\sigma_t^2 = 12.61$$

### ❖ Langkah Kerja Ke-4

Menghitung nilai reliabelitas instrumen :

$$r_{11} = \left( \frac{n}{n-1} \right) \left( 1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_t^2} \right)$$

$$r_{11} = \left( \frac{10}{10-1} \right) \left( 1 - \frac{3,17}{12.61} \right)$$

$$r_{11} = \left( \frac{10}{9} \right) (1 - 0,25)$$

$$r_{11} = (1.11) (0.75)$$

$$r_{11} = 0.83$$


Berdasarkan hasil perhitungan reliabelitas instrument maka dapat disimpulkan bahwa instrumen soal dapat dinyatakan reliabel dengan perolehan nilai  $r_{11} > r_{tabel}$  yaitu  $0.83 > 0.498$ .

Lampiran 10

**TABEL DATA NILAI UJI TARAF KESUKARAN SOAL INSTRUMEN**

No	MAHASISWA UJI COBA	NOMOR ITEM SOAL										Total Skor (Y)	$Y^2$
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Nur Fatimah	3	2	3	2	2	3	2	2	3	2	24	576
2	Siti Bay'ynah Habibah	3	2	3	3	3	2	2	2	3	2	25	625
3	Lintang Pratama	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	27	729
4	Abdul Rais Nur	3	2	3	2	3	2	2	3	2	3	25	625
5	Ridha Asri Cahyani	3	3	2	2	3	2	3	2	3	2	25	625
6	Toby Exsandra	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	33	1089
7	Khairunisa	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	32	1024
8	Muhammad Yusril Yusup	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	30	900
9	Agus Alwi	4	3	3	3	4	2	3	3	2	3	30	900
10	Sumarni A. Gere	3	2	2	2	3	2	2	2	3	2	23	529
11	Astiana Alfrida Wati Sibha Bhoka	3	2	3	2	2	3	3	3	2	2	25	625
12	Reni Sapitri	3	2	2	2	3	2	3	2	2	2	23	529
13	Ade Kurnia Ardiansyah	3	2	2	3	2	3	2	2	2	3	24	576
14	Eka febriyanti	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	34	1156
15	Sri Latifa	4	3	3	3	4	3	3	3	2	2	30	900
16	Muh. Arafatir Al Jarwi	4	3	3	3	2	3	2	3	3	2	28	784
<b>Jumlah</b>		<b>55</b>	<b>41</b>	<b>44</b>	<b>42</b>	<b>46</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>438</b>	<b>12192</b>

No Item Soal	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
Banyak mahasiswa yang menjawab benar	16	9	11	9	11	10	10	10	9	8
Jumlah seluruh mahasiswa peserta tes	16									
<b>Indeks Kesukaran ( IK )</b>	1,0	0,56	0,69	0,56	0,69	0,63	0,63	0,63	0,56	0,5
<b>Interpretasi</b>	Mudah	Sedang								

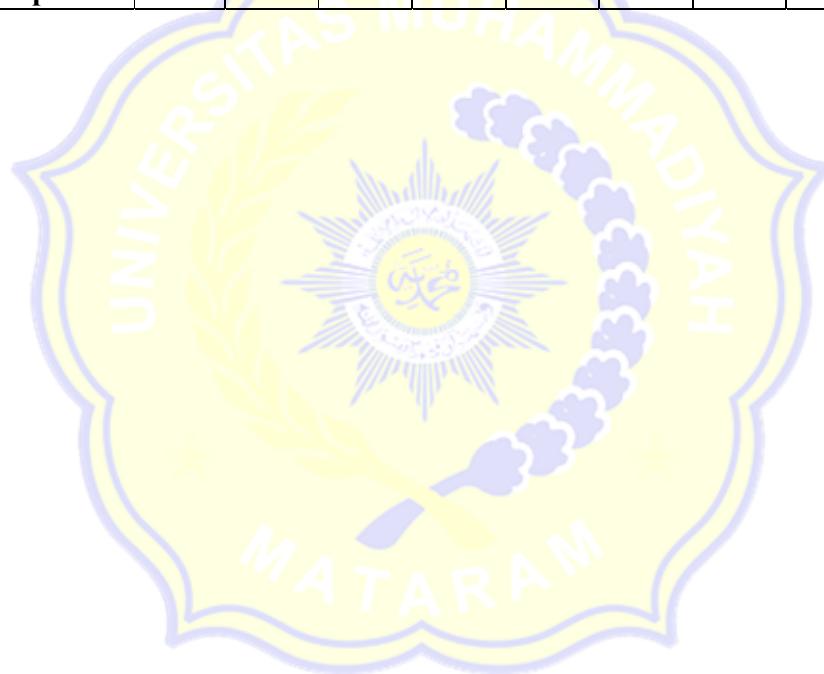

## Lamporan 11

### URAIAN PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN SOAL

Instrumen Soal nomor 1

Untuk mencari taraf kesukaran soal digunakan persamaan berikut :

$$IK = \frac{A + B - (2NS_{\min})}{2N(S_{\max} - S_{\min})}$$

Hal pertama mengambil kelompok kelas atas dan kelompok kelas bawah dengan cara :

- Kelompok kelas atas diambil 27% dari 16 mahasiswa yaitu : 4 orang mahasiswa.
- Kelompok kelas bawah diambil 27% dari 16 mahasiswa yaitu : 4 orang mahasiswa.

Diketahui :

Jumlah skor kelompok atas (A) = 16

Jumlah skor kelompok atas (A) = 12

Skor tertinggi tiap butir soal ( $S_{\max}$ ) = 4

Skor terendah tiap butir soal ( $S_{\min}$ ) = 2

Jumlah kelompok atas atau bawah(N) = 4

Maka diperoleh nilai Indeks Kesukaran :

$$\begin{aligned} IK &= \frac{A+B-(2NS_{\min})}{2N(S_{\max}-S_{\min})} \\ &= \frac{16+12-(2 \times 4 \times 2)}{2 \times 4 (4-2)} \\ &= \frac{28-16}{8 (2)} \\ &= \frac{12}{16} \\ &= 0.75 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan nilai Indeks Kesukaran (IK) pada butir soal nomor 1 (satu) maka keputusan kriteria soal adalah Mudah.



## URAIAN PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN SOAL

Instrumen Soal nomor 2

Untuk mencari taraf kesukaran soal digunakan persamaan berikut :

$$IK = \frac{A + B - (2NS_{\min})}{2N(S_{\max} - S_{\min})}$$

Hal pertama mengambil kelompok kelas atas dan kelompok kelas bawah dengan cara :

- Kelompok kelas atas diambil 27% dari 16 mahasiswa yaitu : 4 orang mahasiswa.
- Kelompok kelas bawah diambil 27% dari 16 mahasiswa yaitu : 4 orang mahasiswa.

Diketahui :

Jumlah skor kelompok atas (A) = 12

Jumlah skor kelompok atas (A) = 8

Skor tertinggi tiap butir soal ( $S_{\max}$ ) = 4

Skor terendah tiap butir soal ( $S_{\min}$ ) = 2

Jumlah kelompok atas atau bawah(N) = 4

Maka diperoleh nilai Indeks Kesukaran :

$$\begin{aligned} IK &= \frac{A + B - (2NS_{\min})}{2N(S_{\max} - S_{\min})} \\ &= \frac{12 + 8 - (2 \times 4 \times 2)}{2 \times 4 (4 - 2)} \\ &= \frac{20 - 16}{8 (2)} \\ &= \frac{4}{16} \\ &= 0.25 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan nilai Indeks Kesukaran (IK) pada butir soal nomor 2 (dua) maka keputusan kriteria soal adalah Sedang.

## URAIAN PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN SOAL

Instrumen Soal nomor 3

Untuk mencari taraf kesukaran soal digunakan persamaan berikut :

$$IK = \frac{A + B - (2NS_{\min})}{2N(S_{\max} - S_{\min})}$$

Hal pertama mengambil kelompok kelas atas dan kelompok kelas bawah dengan cara :

- Kelompok kelas atas diambil 27% dari 16 mahasiswa yaitu : 4 orang mahasiswa.
- Kelompok kelas bawah diambil 27% dari 16 mahasiswa yaitu : 4 orang mahasiswa.

Diketahui :

Jumlah skor kelompok atas (A) = 13

Jumlah skor kelompok atas (A) = 10

Skor tertinggi tiap butir soal ( $S_{\max}$ ) = 4

Skor terendah tiap butir soal ( $S_{\min}$ ) = 2

Jumlah kelompok atas atau bawah(N) = 4

Maka diperoleh nilai Indeks Kesukaran :

$$\begin{aligned} IK &= \frac{A + B - (2NS_{\min})}{2N(S_{\max} - S_{\min})} \\ &= \frac{13+10-(2 \times 4 \times 2)}{2 \times 4 (4-2)} \\ &= \frac{23-16}{8 (2)} \\ &= \frac{7}{16} \\ &= 0.44 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan nilai Indeks Kesukaran (IK) pada butir soal nomor 3 (tiga) maka keputusan kriteria soal adalah Sedang.

## URAIAN PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN SOAL

Instrumen Soal nomor 4

Untuk mencari taraf kesukaran soal digunakan persamaan berikut :

$$IK = \frac{A+B - (2NS_{\min})}{2N(S_{\max} - S_{\min})}$$

Hal pertama mengambil kelompok kelas atas dan kelompok kelas bawah dengan cara :

- Kelompok kelas atas diambil 27% dari 16 mahasiswa yaitu : 4 orang mahasiswa.
- Kelompok kelas bawah diambil 27% dari 16 mahasiswa yaitu : 4 orang mahasiswa.

Diketahui :

Jumlah skor kelompok atas (A) = 13

Jumlah skor kelompok atas (A) = 9

Skor tertinggi tiap butir soal ( $S_{\max}$ ) = 4

Skor terendah tiap butir soal ( $S_{\min}$ ) = 2

Jumlah kelompok atas atau bawah(N) = 4

Maka diperoleh nilai Indeks Kesukaran :

$$\begin{aligned} IK &= \frac{A+B - (2NS_{\min})}{2N(S_{\max} - S_{\min})} \\ &= \frac{13+9-(2 \times 4 \times 2)}{2 \times 4 (4-2)} \\ &= \frac{22-16}{8 (2)} \\ &= \frac{6}{16} \\ &= 0.38 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan nilai Indeks Kesukaran (IK) pada butir soal nomor 4 (empat) maka keputusan kriteria soal adalah Sedang.

## URAIAN PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN SOAL

Instrumen Soal nomor 5

Untuk mencari taraf kesukaran soal digunakan persamaan berikut :

$$IK = \frac{A+B - (2NS_{\min})}{2N(S_{\max} - S_{\min})}$$

Hal pertama mengambil kelompok kelas atas dan kelompok kelas bawah dengan cara :

- Kelompok kelas atas diambil 27% dari 16 mahasiswa yaitu : 4 orang mahasiswa.
- Kelompok kelas bawah diambil 27% dari 16 mahasiswa yaitu : 4 orang mahasiswa.

Diketahui :

Jumlah skor kelompok atas (A) = 14

Jumlah skor kelompok atas (A) = 10

Skor tertinggi tiap butir soal ( $S_{\max}$ ) = 4

Skor terendah tiap butir soal ( $S_{\min}$ ) = 2

Jumlah kelompok atas atau bawah(N) = 4

Maka diperoleh nilai Indeks Kesukaran :

$$\begin{aligned} IK &= \frac{A+B - (2NS_{\min})}{2N(S_{\max} - S_{\min})} \\ &= \frac{14+10-(2 \times 4 \times 2)}{2 \times 4 (4-2)} \\ &= \frac{24-16}{8 (2)} \\ &= \frac{8}{16} \\ &= 0.50 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan nilai Indeks Kesukaran (IK) pada butir soal nomor 5 (lima) maka keputusan kriteria soal adalah Sedang.

## URAIAN PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN SOAL

Instrumen Soal nomor 6

Untuk mencari taraf kesukaran soal digunakan persamaan berikut :

$$IK = \frac{A + B - (2NS_{\min})}{2N(S_{\max} - S_{\min})}$$

Hal pertama mengambil kelompok kelas atas dan kelompok kelas bawah dengan cara :

- Kelompok kelas atas diambil 27% dari 16 mahasiswa yaitu : 4 orang mahasiswa.
- Kelompok kelas bawah diambil 27% dari 16 mahasiswa yaitu : 4 orang mahasiswa.

Diketahui :

Jumlah skor kelompok atas (A) = 12

Jumlah skor kelompok atas (A) = 10

Skor tertinggi tiap butir soal ( $S_{\max}$ ) = 4

Skor terendah tiap butir soal ( $S_{\min}$ ) = 2

Jumlah kelompok atas atau bawah(N) = 4

Maka diperoleh nilai Indeks Kesukaran :

$$\begin{aligned} IK &= \frac{A + B - (2NS_{\min})}{2N(S_{\max} - S_{\min})} \\ &= \frac{12 + 10 - (2 \times 4 \times 2)}{2 \times 4 (4 - 2)} \\ &= \frac{22 - 16}{8 (2)} \\ &= \frac{6}{16} \\ &= 0.38 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan nilai Indeks Kesukaran (IK) pada butir soal nomor 6 (enam) maka keputusan kriteria soal adalah Sedang.

## URAIAN PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN SOAL

Instrumen Soal nomor 7

Untuk mencari taraf kesukaran soal digunakan persamaan berikut :

$$IK = \frac{A+B - (2NS_{\min})}{2N(S_{\max} - S_{\min})}$$

Hal pertama mengambil kelompok kelas atas dan kelompok kelas bawah dengan cara :

- Kelompok kelas atas diambil 27% dari 16 mahasiswa yaitu : 4 orang mahasiswa.
- Kelompok kelas bawah diambil 27% dari 16 mahasiswa yaitu : 4 orang mahasiswa.

Diketahui :

Jumlah skor kelompok atas (A) = 13

Jumlah skor kelompok atas (A) = 8

Skor tertinggi tiap butir soal ( $S_{\max}$ ) = 4

Skor terendah tiap butir soal ( $S_{\min}$ ) = 2

Jumlah kelompok atas atau bawah(N) = 4

Maka diperoleh nilai Indeks Kesukaran :

$$\begin{aligned} IK &= \frac{A+B - (2NS_{\min})}{2N(S_{\max} - S_{\min})} \\ &= \frac{13+8-(2 \times 4 \times 2)}{2 \times 4 (4-2)} \\ &= \frac{21-16}{8 (2)} \\ &= \frac{5}{16} \\ &= 0.31 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan nilai Indeks Kesukaran (IK) pada butir soal nomor 7 (tujuh) maka keputusan kriteria soal adalah Sedang.

## URAIAN PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN SOAL

Instrumen Soal nomor 8

Untuk mencari taraf kesukaran soal digunakan persamaan berikut :

$$IK = \frac{A+B - (2NS_{\min})}{2N(S_{\max} - S_{\min})}$$

Hal pertama mengambil kelompok kelas atas dan kelompok kelas bawah dengan cara :

- Kelompok kelas atas diambil 27% dari 16 mahasiswa yaitu : 4 orang mahasiswa.
- Kelompok kelas bawah diambil 27% dari 16 mahasiswa yaitu : 4 orang mahasiswa.

Diketahui :

Jumlah skor kelompok atas (A) = 13

Jumlah skor kelompok atas (A) = 9

Skor tertinggi tiap butir soal ( $S_{\max}$ ) = 4

Skor terendah tiap butir soal ( $S_{\min}$ ) = 2

Jumlah kelompok atas atau bawah(N) = 4

Maka diperoleh nilai Indeks Kesukaran :

$$\begin{aligned} IK &= \frac{A+B - (2NS_{\min})}{2N(S_{\max} - S_{\min})} \\ &= \frac{13+9-(2 \times 4 \times 2)}{2 \times 4 (4-2)} \\ &= \frac{22-16}{8 (2)} \\ &= \frac{6}{16} \\ &= 0.38 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan nilai Indeks Kesukaran (IK) pada butir soal nomor 8 (delapan) maka keputusan kriteria soal adalah Sedang.

## **URAIAN PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN SOAL**

Instrumen Soal nomor 9

Untuk mencari taraf kesukaran soal digunakan persamaan berikut :

$$IK = \frac{A + B - (2NS_{\min})}{2N(S_{\max} - S_{\min})}$$

Hal pertama mengambil kelompok kelas atas dan kelompok kelas bawah dengan cara :

- Kelompok kelas atas diambil 27% dari 16 mahasiswa yaitu : 4 orang mahasiswa.
- Kelompok kelas bawah diambil 27% dari 16 mahasiswa yaitu : 4 orang mahasiswa.

Diketahui :

Jumlah skor kelompok atas (A) = 12

Jumlah skor kelompok atas (A) = 10

Skor tertinggi tiap butir soal ( $S_{\max}$ ) = 4

Skor terendah tiap butir soal ( $S_{\min}$ ) = 2

Jumlah kelompok atas atau bawah(N) = 4

Maka diperoleh nilai Indeks Kesukaran :

$$\begin{aligned} IK &= \frac{A + B - (2NS_{\min})}{2N(S_{\max} - S_{\min})} \\ &= \frac{12 + 10 - (2 \times 4 \times 2)}{2 \times 4 (4 - 2)} \\ &= \frac{22 - 16}{8 (2)} \\ &= \frac{6}{16} \\ &= 0.38 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan nilai Indeks Kesukaran (IK) pada butir soal nomor 9 (sembilan) maka keputusan kriteria soal adalah Sedang.

## URAIAN PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN SOAL

Instrumen Soal nomor 10

Untuk mencari taraf kesukaran soal digunakan persamaan berikut :

$$IK = \frac{A + B - (2NS_{\min})}{2N(S_{\max} - S_{\min})}$$

Hal pertama mengambil kelompok kelas atas dan kelompok kelas bawah dengan cara :

- Kelompok kelas atas diambil 27% dari 16 mahasiswa yaitu : 4 orang mahasiswa.
- Kelompok kelas bawah diambil 27% dari 16 mahasiswa yaitu : 4 orang mahasiswa.

Diketahui :

Jumlah skor kelompok atas (A) = 11

Jumlah skor kelompok atas (A) = 10

Skor tertinggi tiap butir soal ( $S_{\max}$ ) = 4

Skor terendah tiap butir soal ( $S_{\min}$ ) = 2

Jumlah kelompok atas atau bawah(N) = 4

Maka diperoleh nilai Indeks Kesukaran :

$$\begin{aligned} IK &= \frac{A + B - (2NS_{\min})}{2N(S_{\max} - S_{\min})} \\ &= \frac{11+10-(2 \times 4 \times 2)}{2 \times 4 (4-2)} \\ &= \frac{21-16}{8 (2)} \\ &= \frac{5}{16} \\ &= 0.31 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan nilai Indeks Kesukaran (IK) pada butir soal nomor 10 (sepuluh) maka keputusan kriteria soal adalah Sedang.

Lampiran 12

## UJI TARAF KESUKARAN DAN DAYA BEDA SOAL INSTRUMEN

No	MAHASISWA	NO ITEM SOAL									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Eka febriyanti	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3
2	Toby Exsandra	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3
3	Khairunisa	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3
4	Sri Latifa	4	3	3	3	4	3	3	3	2	2
Jumlah Skor Kelompok Atas		16	12	13	13	14	12	13	13	12	11
KELOMPOK BAWAH ( N= 4 )											
No	MAHASISWA	NO ITEM SOAL									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Abdul Rais Nur	3	2	3	2	3	2	2	3	2	3
2	Ade Kurnia Ardiansyah	3	2	2	3	2	3	2	2	2	3
3	Nur Fatimah	3	2	3	2	2	3	2	2	3	2
4	Sumarni A. Gere	3	2	2	2	3	2	2	2	3	2
Jumlah Skor Keompok Bawah		12	8	10	9	10	10	8	9	10	10

No Item Soal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Skor maksimal tiap butir soal						4				
Skor minimal tiap butir soal						2				
Jumlah mahasiswa						4				
<b>Indeks Kesukaran (IK)</b>	0,75	0,25	0,44	0,38	0,50	0,38	0,31	0,38	0,38	0,31
Interpretasi	Mudah	Sedang								
<b>Daya Pembeda ( DP )</b>	0,50	0,50	0,38	0,50	0,50	0,25	0,63	0,50	0,25	0,13
Interpretasi	Baik	Baik	Cukup	Baik	Baik	Cukup	Baik	Baik	Cukup	Jelek



## Lampiran 13

### URAIAN PERHITUNGAN DAYA BEDA BUTIR SOAL

Instrumen Soal nomor 1

Untuk mencari daya beda soal digunakan persamaan berikut :

$$Dp = \frac{A - B}{N(S_{maks} - S_{min})}$$

Keterangan:

Dp = Daya pembeda

A = Jumlah skor kelompok atas

B = Jumlah skor kelompok bawah

N = Jumlah kelompok atas atau kelompok bawah

$S_{maks}$  = Skor tertinggi tiap soal

$S_{min}$  = Skor terendah tiap soal

Hal pertama mengambil kelompok kelas atas dan kelompok kelas bawah dengan cara :

- ❖ Kelompok kelas atas di ambil 4 orang mahasiswa.
- ❖ Kelompok kelas bawah di ambil 4 orang mahasiswa.

Diketahui :

$$N = 4 \quad S_{maks} = 4$$

$$A = 16 \quad S_{min} = 2$$

$$B = 12$$

Ditanya : DP = ....?

$$Dp = \frac{A - B}{N(S_{maks} - S_{min})}$$

$$Dp = \frac{16 - 12}{4(4 - 2)}$$

$$Dp = \frac{4}{4 \times 2}$$

$$Dp = \frac{4}{8}$$

$$Dp = 0.50$$

Berdasarkan perhitungan nilai Daya Beda (DP) pada butir soal nomor 1 (satu) maka keputusan kriteria soal adalah Baik.

## URAIAN PERHITUNGAN DAYA BEDA BUTIR SOAL

Instrumen Soal nomor 2

Untuk mencari daya beda soal digunakan persamaan berikut :

$$Dp = \frac{A - B}{N(S_{maks} - S_{min})}$$

Keterangan:

Dp = Daya pembeda

A = Jumlah skor kelompok atas

B = Jumlah skor kelompok bawah

N = Jumlah kelompok atas atau kelompok bawah

$S_{maks}$  = Skor tertinggi tiap soal

$S_{min}$  = Skor terendah tiap soal

Hal pertama mengambil kelompok kelas atas dan kelompok kelas bawah dengan cara :

- ❖ Kelompok kelas atas di ambil 4 orang mahasiswa.
- ❖ Kelompok kelas bawah di ambil 4 orang mahasiswa.

Diketahui :

$$N = 4$$

$$S_{maks} = 4$$

$$A = 12$$

$$S_{min} = 2$$

$$B = 8$$

Ditanya : DP = ....?

$$Dp = \frac{A - B}{N(S_{maks} - S_{min})}$$

$$Dp = \frac{12 - 8}{4(4 - 2)}$$

$$Dp = \frac{4}{4 \times 2}$$

$$Dp = \frac{4}{8}$$

$$Dp = 0.50$$

Berdasarkan perhitungan nilai Daya Beda (DP) pada butir soal nomor 2 (dua) maka keputusan kriteria soal adalah Baik.

## URAIAN PERHITUNGAN DAYA BEDA BUTIR SOAL

Instrumen Soal nomor 3

Untuk mencari daya beda soal digunakan persamaan berikut :

$$Dp = \frac{A - B}{N(S_{maks} - S_{min})}$$

Keterangan:

Dp = Daya pembeda

A = Jumlah skor kelompok atas

B = Jumlah skor kelompok bawah

N = Jumlah kelompok atas atau kelompok bawah

$S_{maks}$  = Skor tertinggi tiap soal

$S_{min}$  = Skor terendah tiap soal

Hal pertama mengambil kelompok kelas atas dan kelompok kelas bawah dengan cara :

- ❖ Kelompok kelas atas di ambil 4 orang mahasiswa.
- ❖ Kelompok kelas bawah di ambil 4 orang mahasiswa.

Diketahui :

$$N = 4$$

$$S_{maks} = 4$$

$$A = 13$$

$$S_{min} = 2$$

$$B = 10$$

Ditanya : DP = ....?

$$Dp = \frac{A - B}{N(S_{maks} - S_{min})}$$

$$Dp = \frac{13 - 10}{4(4 - 2)}$$

$$Dp = \frac{3}{4 \times 2}$$

$$Dp = \frac{3}{8}$$

$$Dp = 0.38$$

Berdasarkan perhitungan nilai Daya Beda (DP) pada butir soal nomor 3 (tiga) maka keputusan kriteria soal adalah Cukup.

## URAIAN PERHITUNGAN DAYA BEDA BUTIR SOAL

Instrumen Soal nomor 4

Untuk mencari daya beda soal digunakan persamaan berikut :

$$Dp = \frac{A - B}{N(S_{maks} - S_{min})}$$

Keterangan:

Dp = Daya pembeda

A = Jumlah skor kelompok atas

B = Jumlah skor kelompok bawah

N = Jumlah kelompok atas atau kelompok bawah

$S_{maks}$  = Skor tertinggi tiap soal

$S_{min}$  = Skor terendah tiap soal

Hal pertama mengambil kelompok kelas atas dan kelompok kelas bawah dengan cara :

- ❖ Kelompok kelas atas di ambil 4 orang mahasiswa.
- ❖ Kelompok kelas bawah di ambil 4 orang mahasiswa.

Diketahui :

$$N = 4$$

$$S_{maks} = 4$$

$$A = 13$$

$$S_{min} = 2$$

$$B = 9$$

Ditanya : DP = ....?

$$Dp = \frac{A - B}{N(S_{maks} - S_{min})}$$

$$Dp = \frac{13 - 9}{4(4 - 2)}$$

$$Dp = \frac{4}{4 \times 2}$$

$$Dp = \frac{4}{8}$$

$$Dp = 0.50$$

Berdasarkan perhitungan nilai Daya Beda (DP) pada butir soal nomor 4 (empat) maka keputusan kriteria soal adalah Baik.

## URAIAN PERHITUNGAN DAYA BEDA BUTIR SOAL

Instrumen Soal nomor 5

Untuk mencari daya beda soal digunakan persamaan berikut :

$$Dp = \frac{A - B}{N(S_{maks} - S_{min})}$$

Keterangan:

Dp = Daya pembeda

A = Jumlah skor kelompok atas

B = Jumlah skor kelompok bawah

N = Jumlah kelompok atas atau kelompok bawah

$S_{maks}$  = Skor tertinggi tiap soal

$S_{min}$  = Skor terendah tiap soal

Hal pertama mengambil kelompok kelas atas dan kelompok kelas bawah dengan cara :

- ❖ Kelompok kelas atas di ambil 4 orang mahasiswa.
- ❖ Kelompok kelas bawah di ambil 4 orang mahasiswa.

Diketahui :

$$N = 4$$

$$S_{maks} = 4$$

$$A = 14$$

$$S_{min} = 2$$

$$B = 10$$

Ditanya : DP = ....?

$$Dp = \frac{A - B}{N(S_{maks} - S_{min})}$$

$$Dp = \frac{14 - 10}{4(4 - 2)}$$

$$Dp = \frac{4}{4 \times 2}$$

$$Dp = \frac{4}{8}$$

$$Dp = 0.50$$

Berdasarkan perhitungan nilai Daya Beda (DP) pada butir soal nomor 5 (lima) maka keputusan kriteria soal adalah Cukup.

## URAIAN PERHITUNGAN DAYA BEDA BUTIR SOAL

Instrumen Soal nomor 6

Untuk mencari daya beda soal digunakan persamaan berikut :

$$Dp = \frac{A - B}{N(S_{maks} - S_{min})}$$

Keterangan:

Dp = Daya pembeda

A = Jumlah skor kelompok atas

B = Jumlah skor kelompok bawah

N = Jumlah kelompok atas atau kelompok bawah

$S_{maks}$  = Skor tertinggi tiap soal

$S_{min}$  = Skor terendah tiap soal

Hal pertama mengambil kelompok kelas atas dan kelompok kelas bawah dengan cara :

- ❖ Kelompok kelas atas di ambil 4 orang mahasiswa.
- ❖ Kelompok kelas bawah di ambil 4 orang mahasiswa.

Diketahui :

$$N = 4$$

$$S_{maks} = 4$$

$$A = 12$$

$$S_{min} = 2$$

$$B = 10$$

Ditanya : DP = ....?

$$Dp = \frac{A - B}{N(S_{maks} - S_{min})}$$

$$Dp = \frac{12 - 10}{4(4 - 2)}$$

$$Dp = \frac{2}{4 \times 2}$$

$$Dp = \frac{2}{8}$$

$$Dp = 0.25$$

Berdasarkan perhitungan nilai Daya Beda (DP) pada butir soal nomor 6 (enam) maka keputusan kriteria soal adalah Cukup.

## URAIAN PERHITUNGAN DAYA BEDA BUTIR SOAL

Instrumen Soal nomor 7

Untuk mencari daya beda soal digunakan persamaan berikut :

$$Dp = \frac{A - B}{N(S_{maks} - S_{min})}$$

Keterangan:

Dp = Daya pembeda

A = Jumlah skor kelompok atas

B = Jumlah skor kelompok bawah

N = Jumlah kelompok atas atau kelompok bawah

$S_{maks}$  = Skor tertinggi tiap soal

$S_{min}$  = Skor terendah tiap soal

Hal pertama mengambil kelompok kelas atas dan kelompok kelas bawah dengan cara :

- ❖ Kelompok kelas atas di ambil 4 orang mahasiswa.
- ❖ Kelompok kelas bawah di ambil 4 orang mahasiswa.

Diketahui :

$$N = 4$$

$$S_{maks} = 4$$

$$A = 13$$

$$S_{min} = 2$$

$$B = 8$$

Ditanya : DP = ....?

$$Dp = \frac{A - B}{N(S_{maks} - S_{min})}$$

$$Dp = \frac{13 - 8}{4(4 - 2)}$$

$$Dp = \frac{5}{4 \times 2}$$

$$Dp = \frac{5}{8}$$

$$Dp = 0.63$$

Berdasarkan perhitungan nilai Daya Beda (DP) pada butir soal nomor 7 (tujuh) maka keputusan kriteria soal adalah Baik.

## URAIAN PERHITUNGAN DAYA BEDA BUTIR SOAL

Instrumen Soal nomor 8

Untuk mencari daya beda soal digunakan persamaan berikut :

$$Dp = \frac{A - B}{N(S_{maks} - S_{min})}$$

Keterangan:

Dp = Daya pembeda

A = Jumlah skor kelompok atas

B = Jumlah skor kelompok bawah

N = Jumlah kelompok atas atau kelompok bawah

$S_{maks}$  = Skor tertinggi tiap soal

$S_{min}$  = Skor terendah tiap soal

Hal pertama mengambil kelompok kelas atas dan kelompok kelas bawah dengan cara :

- ❖ Kelompok kelas atas di ambil 4 orang mahasiswa.
- ❖ Kelompok kelas bawah di ambil 4 orang mahasiswa.

Diketahui :

$$N = 4$$

$$S_{maks} = 4$$

$$A = 13$$

$$S_{min} = 2$$

$$B = 9$$

Ditanya : DP = ....?

$$Dp = \frac{A - B}{N(S_{maks} - S_{min})}$$

$$Dp = \frac{13 - 9}{4(4 - 2)}$$

$$Dp = \frac{4}{4 \times 2}$$

$$Dp = \frac{5}{8}$$

$$Dp = 0.50$$

Berdasarkan perhitungan nilai Daya Beda (DP) pada butir soal nomor 8 (delapan) maka keputusan kriteria soal adalah Baik.

## URAIAN PERHITUNGAN DAYA BEDA BUTIR SOAL

Instrumen Soal nomor 9

Untuk mencari daya beda soal digunakan persamaan berikut :

$$Dp = \frac{A - B}{N(S_{maks} - S_{min})}$$

Keterangan:

Dp = Daya pembeda

A = Jumlah skor kelompok atas

B = Jumlah skor kelompok bawah

N = Jumlah kelompok atas atau kelompok bawah

$S_{maks}$  = Skor tertinggi tiap soal

$S_{min}$  = Skor terendah tiap soal

Hal pertama mengambil kelompok kelas atas dan kelompok kelas bawah dengan cara :

- ❖ Kelompok kelas atas di ambil 4 orang mahasiswa.
- ❖ Kelompok kelas bawah di ambil 4 orang mahasiswa.

Diketahui :

$$N = 4$$

$$S_{maks} = 4$$

$$A = 12$$

$$S_{min} = 2$$

$$B = 10$$

Ditanya : DP = ....?

$$Dp = \frac{A - B}{N(S_{maks} - S_{min})}$$

$$Dp = \frac{12 - 10}{4(4 - 2)}$$

$$Dp = \frac{2}{4 \times 2}$$

$$Dp = \frac{2}{8}$$

$$Dp = 0.25$$

Berdasarkan perhitungan nilai Daya Beda (DP) pada butir soal nomor 9 (sembilan) maka keputusan kriteria soal adalah Cukup.

## URAIAN PERHITUNGAN DAYA BEDA BUTIR SOAL

Instrumen Soal nomor 10

Untuk mencari daya beda soal digunakan persamaan berikut :

$$Dp = \frac{A - B}{N(S_{maks} - S_{min})}$$

Keterangan:

Dp = Daya pembeda

A = Jumlah skor kelompok atas

B = Jumlah skor kelompok bawah

N = Jumlah kelompok atas atau kelompok bawah

$S_{maks}$  = Skor tertinggi tiap soal

$S_{min}$  = Skor terendah tiap soal

Hal pertama mengambil kelompok kelas atas dan kelompok kelas bawah dengan cara :

- ❖ Kelompok kelas atas di ambil 7 orang mahasiswa.
- ❖ Kelompok kelas bawah di ambil 7 orang mahasiswa.

Diketahui :

$$N = 4$$

$$S_{maks} = 4$$

$$A = 11$$

$$S_{min} = 2$$

$$B = 10$$

Ditanya : DP = ....?

$$Dp = \frac{A - B}{N(S_{maks} - S_{min})}$$

$$Dp = \frac{11 - 10}{4(4 - 2)}$$

$$Dp = \frac{1}{4 \times 2}$$

$$Dp = \frac{1}{8}$$

$$Dp = 0.13$$

Berdasarkan perhitungan nilai Daya Beda (DP) pada butir soal nomor 10

(sepuluh) maka keputusan kriteria soal adalah Jelek.

Lampiran 14

**TABEL DATA NILAI REKAPITULASI INSTRUMEN PENELITIAN**


No	Nama Mahasiswa	ITEM SOAL						Jumlah Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Tarmizi	2	4	4	4	4	3	21
2	Ade Putri	3	4	4	3	4	3	21
3	Fatoni Riadi	4	1	1	1	1	1	9
4	Junardin	2	4	4	4	3	1	18
5	Rosdaniah	2	4	2	4	3	2	17
6	Alfiati	1	4	1	3	4	3	16
7	Juriatin	2	3	4	3	4	3	19
8	Nurkomariah	4	4	4	4	3	4	23
9	Nury Hardianti	4	3	3	2	2	2	16
10	Nur Mariyati	4	4	3	2	2	2	17
11	Nuryantitul Zahrah	4	4	3	3	3	2	19
12	Kemal Idris	4	4	3	4	4	2	21
13	Agil Triadin	3	4	3	3	3	3	19
14	Nursaidah	4	4	4	3	3	4	22
15	Rumrahmania	4	1	3	4	4	4	20
16	Yuni Anggriani	4	4	2	4	3	1	18
17	Kristina Yuyun	1	4	2	3	3	2	15
18	Fitria	4	4	1	3	3	2	17
19	Prama Ardana	3	4	3	3	2	1	16
20	Ferniawan	2	3	2	1	3	2	13
<b>Jumlah</b>		<b>61</b>	<b>71</b>	<b>56</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>47</b>	<b>357</b>

**Lampiran 15**

**TABEL PERHITUNGAN IPK INSTRUMEN PENELITIAN**

NO	NAMA MAHASISWA	ITEM SOAL						Jumlah Skor (Y)	Skor Rata-rata (M)	( Y - M )	( Y - M )
		1	2	3	4	5	6				
1	Tarmizi	2	4	4	4	4	3	21	17,85	3,15	9,9225
2	Ade Putri	3	4	4	3	4	3	21	17,85	3,15	9,9225
3	Fatoni Riadi	4	1	1	1	1	1	9	17,85	-8,85	78,3225
4	Junardin	2	4	4	4	3	1	18	17,85	0,15	0,0225
5	Rosdaniah	2	4	2	4	3	2	17	17,85	-0,85	0,7225
6	Alfiati	1	4	1	3	4	3	16	17,85	-1,85	3,4225
7	Juriatin	2	3	4	3	4	3	19	17,85	1,15	1,3225
8	Nurkomariah	4	4	4	4	3	4	23	17,85	5,15	26,5225
9	Nury Hardianti	4	3	3	2	2	2	16	17,85	-1,85	3,4225
10	Nur Mariyati	4	4	3	2	2	2	17	17,85	-0,85	0,7225
11	Nuryantitul Zahrah	4	4	3	3	3	2	19	17,85	1,15	1,3225
12	Kemal Idris	4	4	3	4	4	2	21	17,85	3,15	9,9225
13	Agil Triadin	3	4	3	3	3	3	19	17,85	1,15	1,3225
14	Nursaidah	4	4	4	3	3	4	22	17,85	4,15	17,2225
15	Rumrahmania	4	1	3	4	4	4	20	17,85	2,15	4,6225
16	Yuni Anggriani	4	4	2	4	3	1	18	17,85	0,15	0,0225
17	Kristina Yuyun	1	4	2	3	3	2	15	17,85	-2,85	8,1225
18	Fitria	4	4	1	3	3	2	17	17,85	-0,85	0,7225
19	Prama Ardana	3	4	3	3	2	1	16	17,85	-1,85	3,4225
20	Ferniawan	2	3	2	1	3	2	13	17,85	-4,85	23,5225
<b>Jumlah</b>								<b>357</b>			<b>204,55</b>

<b>Nilai ( Skor ) Rata-rata (M)</b>	<b>17,85</b>
<b>Nilai ( Skor ) Maksimal Ideal (SMI)</b>	<b>24</b>
<b>Indeks Prestasi Kelompok ( IPK )</b>	<b>74,38</b>
<b>Kriteria</b>	<b>Sedang</b>
<b>Standar Deviasi ( SD )</b>	<b>3,28</b>

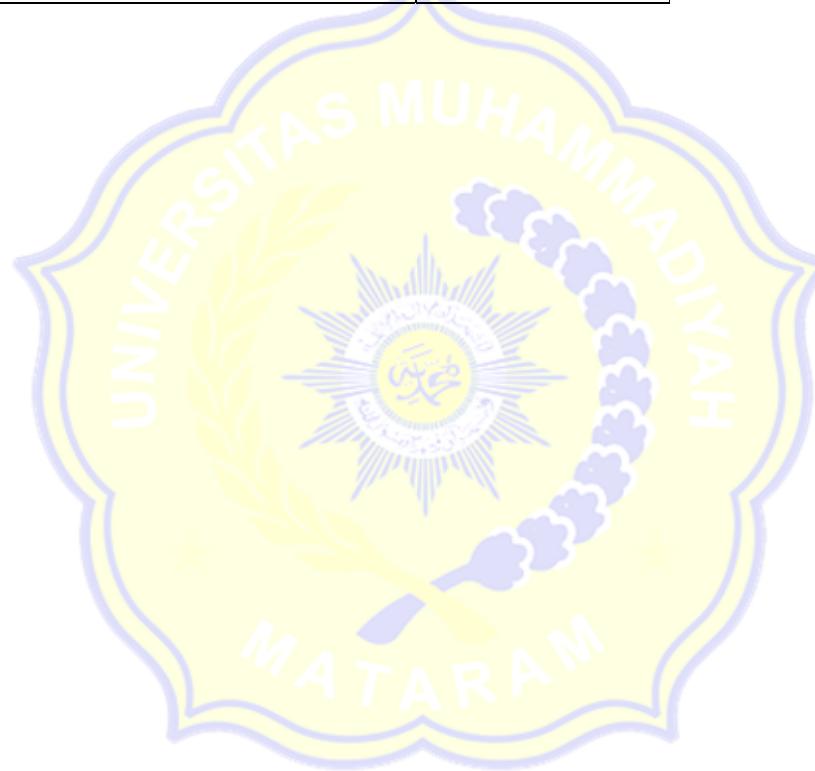



Lampiran 16.

### URAIAN PERHITUNGAN INDEKS PRESTASI KELOMPOK (IPK)

Untuk mencari taraf kesukaran soal digunakan persamaan berikut :

$$IPK = \frac{M}{SMI} \times 100$$

Keterangan:

IPK = Indeks Prestasi Kelompok

M = Mean atau nilai rata-rata

SMI = Skor maksimal ideal, artinya skor yang dicapai kalau semua soal dapat dijawab dengan benar.

Diketahui :

$$M = 17.85$$

$$SMI = 24$$

Ditanya : IPK =.....?

Penyelesaian :

$$IPK = \frac{M}{SMI} \times 100$$

$$IPK = \frac{17.85}{24} \times 100$$

$$IPK = 0.74375 \times 100$$

$$IPK = 74.375$$

$$IPK = 74.38$$

Berdasarkan hasil perhitungan nilai Indeks Prestasi Kelompok (IPK) pada Instrumen maka kriterianya adalah Sedang.



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

E-mail : [fkip.um.mataram@telkom.net](mailto:fkip.um.mataram@telkom.net). Website <http://fkip.ummatt.ac.id>

Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp (0370) 630775 Mataram

Nomor : 095/II.3.AU/FKIP-UMMat/F/II/2019

Lamp. : 1 (Satu) Eksemplar

Perihal : **Permohonan Rekomendasi Penelitian**

**Kepada**

**Yth. Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram**

**di**

**Tempat**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, mohon kiranya mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini dapat diberikan rekomendasi penelitian dalam rangka penulisan Skripsinya dengan penjelasan sebagai berikut:

**Nama** : Muhammad Mirafudin

**NIM** : 11417A0015

**Jurusan/ Program Studi** : Pendidikan / Pendidikan Fisika

**Judul** : **Analisis Pemahaman Konsep Mahasiswa Pada Materi Penguat Operasional (OP-AMP) di Program Studi Pendidikan Fisika Tahun 2018**

**Tempat Penelitian** : **Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Mataram**

Demikian untuk maklum dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

*Wabillahitaufiq Walhidayah  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Mataram, 12 Februari 2019

An. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Sri Maryani, S.Pd., M.Pd.  
NIDN 081 038701

Tembusan:

1. Rektor UM Mataram (sebagai laporan)
2. Ketua Jurusan/ Program Studi
3. Yang bersangkutan
4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln. K.H. Ahmad Dahlan No. 1 Pagesangan Mataram Telp.0370-630775

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Muhammad Mirafudin  
Nim : 11417A0015  
Jurusan : Pendidikan MIPA  
Program Studi : Pendidikan Fisika  
Judul : Analisis Pemahaman Konsep Mahasiswa Pada Materi Penguat Operasional (Op-Amp) Di Program Studi Pendidikan Fisika Tahun 2018

Dosen Pembimbing I : Islahudin, M.Pfis

Dosen Pembimbing II : Johri Sabaryati, M.Pfis

No	Hari/ Tanggal	Materi	Paraf Pembimbing		Keterangan
			I	II	
1.		Hasil Validasi Instrument, Langkah ke penelitian		S.I.S	
2.		Hasil pengambilan data diolah -		S.I.S	
3.		- pembahasan - perbaikan grafik bent - keterangan dan Penjelasan - Buat Abstrak dan R.P.		S.I.S	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln. K.H. Ahmad Dahlan No. 1 Pagesangan Mataram Telp.0370-630775

No	Tanggal	Materi	Paraf Pembimbing		Keterangan
			I	II	
4	29 Juli 2019	Acc		S. A.	
5	29 Juli	- Buku usaha - Sudah mod. - jurnal Ab full - Validitas - Reliabilitas - kuat efek baik - Daya bed - Penelitian masuk soal - Tujuan oan skor Nurfitri - Pidulon - Penilaian			

PB ??  
- Hasil  
Hasil instrumen E.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln. K.H. Ahmad Dahlan No. 1 Pagesangan Mataram Telp.0370-630775

No	Tanggal	Materi	Paraf Pembimbing		Keterangan
			I	II	
6	02/07/2019	- Uji Statistik metode essay - Hubungan antara fisik dan kemampuan matematika - Data - Lekas - Soal - OP-amp - Penginstruksi - OP-amp - Dan waran - injecksius.			Belum ada.  oke.
7	05/08/2019	S. alham semoga file	soft	✓	Diterima
8		Hard			

Bawa selama -



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln. K.H. Ahmad Dahlan No. 1 Pagesangan Mataram Telp.0370-630775

No	Tanggal	Materi	Paraf Pembimbing		Keterangan
			I	II	
8	15/08/2019	reback file excel vgs atau SPSS	M		revisi diter.
9	19/08/2019	- tabel buler? - Analisis statistik soal cerita bedah nihil guru.	M	M	



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

## FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln. K.H. Ahmad Dahlan No. 1 Pagesangan Mataram Telp.0370-630775

No	Tanggal	Materi	Paraf Pembimbing		Keterangan
			I	II	
10	20/08/2019	- Cek surat dik t.  - Bawa is. l. skripsi yg.  - Bawa buku di daftarkan pustaka	M		revise.
11	21/08/2019	- Daftar NIM Bawa dan cek buku dik is Bob II  - Bawa mark	OZ		

U.P-AHP